

5 Feldeffekt-Transistoren

Feldeffekttransistoren (FET) sind Unipolartransistoren. Die Steuerung und der Stromfluss erfolgt nur mit Majoritätsträgern. Die Leitfähigkeit im Transistor wird durch ein elektrisches Feld gesteuert. Es beeinflusst den Querschnitt des Leitungskanals oder die Leitfähigkeit des Halbleitermaterials. Beides sind grundsätzliche verschiedene Wirkungsmechanismen.

Die Entwicklung des FET geht auf Patente von O. Heil und J. Lilienthal in den Jahren 1928-1939 zurück. Mit der damals zur Verfügung stehenden Technologie konnten die FETs aber nicht realisiert werden.

FET sind spannungsgesteuerte Elemente und sind daher im Prinzip leistungslos steuerbar.

Kennzeichnend für alle FET ist der sehr hohe Eingangswiderstand im Bereich $10\text{M}\Omega$ bis $\text{G}\Omega$. Die Basismaterialien sind vorwiegend Si und GaAs, jedoch auch Ge und SiC.

Man unterscheidet je nach Technologie folgende FET:

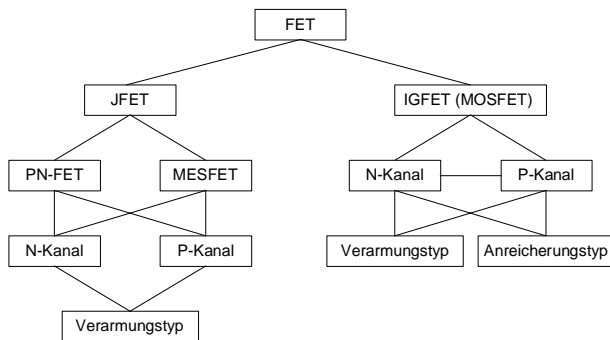


Bild 5-1: Übersicht über die verschiedenen Arten von Feldeffekt-Transistoren.

Die Aufzählung der Technologien ist nicht vollständig, zeigt aber die meist verwendeten Arten.

JFET:

Junction-FET oder auch PN-FET genannt. Das Gate wird durch in Sperrrichtung betriebene Gatediode dargestellt. Je nach Technologie des Gate unterscheidet man zwischen einem PN-Übergang (PN-FET) oder einem Metall-Halbleiter-Kontakt (MESFET). Anreicherungstypen sind mit den klassischen Halbleitermaterialien nicht möglich. Neuerdings sind auf der Basis SiC JFET-Anreicherungstypen als Labormuster erhältlich.

IGFET:

Sie werden auch Isolated Gate FET oder MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) genannt. Das Gate wird durch eine sehr dünne Isolationsschicht vom Kanal isoliert. IGFET werden sowohl für Kleinsignalanwendungen wie auch für Leistungsstufen verwendet.

Als Basismaterial wird hauptsächlich Silizium verwendet. Germanium wurde in der Anfangszeit auch verwendet. Wegen der schlechten Reststromeigenschaften wurde es aber vollständig durch Silizium abgelöst. Für Hochfrequenzanwendungen werden oft MESFET in Gallium-Arsenid Technologie verwendet. Anfänglich war der Herstellungsprozess problematisch und sehr teuer. Mittlerweile sind aber GaAs-FET nicht viel teurer als Si-FET.

Als Spezialfall sind die sog. IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) zu sehen. Sie verkörpern eine Kombination von IGFET und Bipolartransistor. Sie werden vor allem als Schalterelemente in der Leistungselektronik verwendet. Sie vereinen einige der Vorteile beider Transistortechnologien.

FET werden praktisch in allen Bereichen eingesetzt, die auch Bipolartransistoren abdecken können: Verstärker, Konstantstromquellen und Schalter. Trotzdem sind FET nicht als Ersatz für Bipolartransistoren anzusehen.

5.1 Junction-FET (JFET)

JFET werden als Verstärker, Konstantstromquellen, elektrisch steuerbare Widerstände oder Schalter eingesetzt. Sie werden vor allem für Kleinsignalanwendungen eingesetzt. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Gleichstromanwendungen bis in den GHz-Bereich.

Wegen des hohen Eingangswiderstandes werden JFET dort eingesetzt, wo schaltungsmässig ein grosser Eingangswiderstand erwünscht ist. Ferner haben sie unter bestimmten Betriebsbedingungen ein günstigeres Rauschverhalten.

5.1.1 Aufbau und Schaltplansymbole

Je nach Dotierung des Kanals wird zwischen N-Kanal- oder P-Kanal FET unterschieden, wobei jedoch der grösste Teil die Silizium JFET N-Kanal Typen sind. Vom Prinzip her kann der Aufbau eines JFET nach Bild 5 gezeigt werden:

 


Bild 5-2: Vereinfachter Aufbau eines N-Kanal JFET, Schaltplansymbole, und Notationen. Die Polaritäten beziehen sich auf den Betrieb als Verstärker, bezogen auf den Sourceanschluss.

Der Übergang in Bild 5 zwischen dem P-dotierten Ring und dem N-dotierten Kanal bildet eine Sperrschicht, die Gatediode. Beim Betrieb des FET ist diese Diode immer gesperrt. Es fliesst lediglich ein sehr kleiner Sperrstrom in der Grössenordnung pA bis nA.

Im Gegensatz zu den Bipolartransistoren sind JFETs in der Regel symmetrisch aufgebaut. Das heisst, die Anschlüsse Drain und Source können vertauscht werden.

5.1.2 Arbeitsweise

Wird bei einem FET Gate und Source verbunden ($U_{GS}=0V$, Bild 5 a.) fliesst der maximal mögliche Kanalstrom I_{DSS} . Typische Werte liegen bei Kleinsignal-FETs im Bereich von mA bis einige 10mA.

Wird bei einem N-Kanal FET eine negative Spannung am Gate bezüglich Source angelegt, wächst die ladungsträgerfreie Zone in den Kanal hinein (Bild 5 b.). Der Leitungskanal wird durch das Wachsen der Verarmungszone verkleinert und der Stromfluss nimmt ab. Der Kanalwiderstand wird somit über die Gatespannung steuerbar. Beim P-Kanal FET wird dies mit einem positiven U_{GS} erreicht.

 


Bild 5-3: Kanalform für den Stromfluss im JFET bei verschiedenen Gatespannungen U_{GS} .

Beim Erreichen der sog. Abschnürspannung U_p (Pinch Off Voltage) wird der Kanal gänzlich gesperrt und es fliesst praktisch kein Drainstrom I_D . (Bild 5 c.) mehr. Für die Praxis definieren die Hersteller die Spannung U_p als Spannungswert, bei dem der Drainstrom auf einen bestimmten Wert abgesunken ist, z.B. 1 μ A.

Das Zuwachsen des Kanals erfolgt wegen den unterschiedlichen Potenzialen nicht symmetrisch. Der Kanal nimmt für ein wachsendes U_{GS} immer mehr eine Keilform an.

5.1.3 Kennlinien

Für die Kleinsignaldimensionierung im niederen Frequenzbereich können alle benötigten Grössen aus I_{DSS} und U_p bestimmt werden. Das Grosssignalverhalten wird meist mit Kennlinien beschrieben. Hierzu gehören die Übertragungskennlinie $I_D(U_{GS})$ und die Ausgangskennlinie $I_D(U_{DS})$.

Die Übertragungskennlinie zeigt näherungsweise ein quadratisches Verhalten. Herauszuhebende Punkte sind der Sättigungsstrom I_{DSS} bei $U_{GS}=0V$ und die Abschnürspannung U_p wo $I_D \approx 0A$ wird.

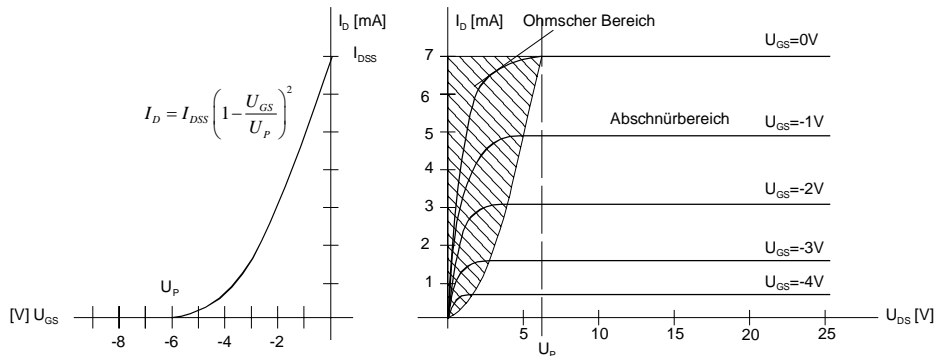


Bild 5-2: Typischer Verlauf der Übertragungs- und Ausgangskennlinien beim JFET, hier ein N-Kanal-Typ.

Im $I_D(U_{GS})$ -Kennlinienfeld unterscheidet man den ohmschen Bereich und den Abschnürbereich. Im ohmschen Bereich verhält sich der FET wie ein elektrisch steuerbarer Widerstand. Im Abschnürbereich wird der FET als spannungsgesteuerte Stromquelle für den Einsatz als Verstärker betrieben.

Der näherungsweise quadratische Verlauf ist vom Verlauf der Dotierung abhängig. Formal gilt:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p} \right)^2 \quad \text{Spikesförmig dotierter Kanal} \quad (5.1)$$

$$I_D = I_{DSS} \left[1 - 3 \left(\frac{U_{GS}}{U_p} \right) + 2 \left(\frac{U_{GS}}{U_p} \right)^2 \right] \quad \text{Gleichmässig dotierter Kanal} \quad (5.2)$$

Beide Gleichungen unterscheiden sich in der Auswertung nur geringfügig. Trotz der Einfachheit der Gleichung (5.1) stellt sie eine brauchbare Näherung für beliebige FET dar. Die Herleitung der Gleichungen sind in [TEX77], Kap.1 gezeigt.

Die Eingangskennlinie $I_G(U_{GS})$ ist weniger von Interesse. Die Gatediode sperrt bei Si-FET nach [TEX77, S.90] bis zum Erreichen einer maximalen Sperrspannung in der Grössenordnung von 25V-30V bei $U_{GS}=0V$. Bei höherer Spannung erfolgt ein Avalanche-Durchbruch. Wird U_{GS} beim N-Kanal FET positiv, fliesst ein Gatestrom. Die Gatediode ist vom Verhalten her eine Si-Diode mit guten Sperreigenschaften.

Durch einfache Umstellung von (5.1) findet man $U_{GS}(I_D, I_{DSS})$:

$$U_{GS} = U_p \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) \quad (5.3)$$

Die „Verstärkung“ des FET wird mit der Steilheit $y_{21S} = g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}}$ beschrieben:

$$y_{21S} = \frac{2\sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}}{|U_P|} \quad (5.4)$$

Alle FET haben daher bei $I_D = I_{DSS}$ die grösste Steilheit. Dies lässt sich aus (5.4) bestimmen oder direkt aus dem Verlauf der I_D/U_{GS} -Kennlinie: Die Steigung der Parabel steigt streng monoton. Eine Stromverstärkung kann beim FET wegen $I_G = 0$ nicht formuliert werden.

Die Begründung der Gleichung (5.4) wird aus (5.1) entwickelt:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2 = I_{DSS} \left(1 - 2\frac{U_{GS}}{U_P} + \frac{U_{GS}^2}{U_P^2}\right)$$

$$y_{21S} = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = I_{DSS} \left(\frac{-2}{U_P} + \frac{2U_{GS}}{U_P^2}\right) = \frac{-2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right) \quad (5.5)$$

Mit Einsetzen von Gl. (5.3) erhalten wir:

$$y_{21S} = I_{DSS} \left(\frac{-2}{U_P} + \frac{2U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right)}{U_P^2}\right) = I_{DSS} \left(\frac{-2\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}}{U_P}\right) \quad (5.6)$$

5.1.4 Temperatureinflüsse

Beim JFET ist die Temperaturabhängigkeit des Kanalstromes I_D hauptsächlich durch die Diffusionsspannung und der Beweglichkeit der Ladungsträger bestimmt. Die Beweglichkeit nimmt nach [TOB, S.61] um etwa 0.7% pro Grad ab. In Folge nimmt der Drainstrom bei zunehmender Temperatur ab. Die Diffusionsspannung hat einen negativen Temperaturkoeffizienten. Deshalb nimmt die Abschürspannung U_P (betragsmässig) um etwa 2mV pro Grad Temperaturanstieg zu. Ein thermisches Hochlaufen ist, anders als bei den Bipolartransistoren, nicht möglich.

 


Bild 5-3: Typischer Verlauf des Drainstromes bei verschiedenen Temperaturen.

Alle Kurven in Bild 5-3 schneiden sich im Punkt (U_{GSZ} , I_{DZ}). In diesem Schnittpunkt wird der Temperaturkoeffizient des Kanalstromes I_D nahezu null und der FET arbeitet temperaturstabil. Dieser Punkt wird ungefähr erreicht bei

$$|I_{DZ}| \approx |I_{DSS}| \left(\frac{0.63V^2}{|U_P|} \right) \approx \frac{0.4V^2 |I_{DSS}|}{|U_P|} \quad (5.7)$$

$$U_{GSZ} \approx U_P - 0.63V \quad (5.8)$$

Bei MOSFET ist das Temperaturverhalten ähnlich.

Begründung der Formeln (5.7), (5.8)

Die Drift der Diffusionsspannung U_{Diff} beträgt bei Zimmertemperatur ca. -2.2mV pro °C und die Drift der Mobilität μ der Ladungsträger ca. 0.7% pro °C. Mit diesen Werten kann nach [GRA71, S.61] die Temperaturabhängigkeit der Spannung U_{GS} beschrieben werden:

$$\frac{dU_{GS}}{dT} = \frac{dU_{Diff}}{dT} + \frac{d\mu}{dT} \frac{I_D}{y_{21S}} = -2.2 \cdot 10^{-3} \frac{V}{^\circ C} + 7 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ C} \frac{I_D}{y_{21S}} \quad (5.9)$$

Für den Fall der Temperaturunabhängigkeit setzt man $\frac{dU_{GS}}{dT} = 0$ und erhält:

$$2.2 \cdot 10^{-3} \frac{V}{^\circ C} \cdot y_{21SZ} = 7 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ C} \cdot I_{DZ} \quad (5.10)$$

$$\frac{I_{DZ}}{y_{21SZ}} = 0.315V$$

Setzt man für I_D und I_{DSS} die Gleichungen (5.1) und (5.5) ein, erhält man:

$$0.315V = \frac{I_{DZ}}{y_{21SZ}} = \frac{I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSZ}}{U_P} \right)^2}{2 \frac{I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSZ}}{U_P} \right)} = \frac{1 - \frac{U_{GSZ}}{U_P}}{\frac{2}{U_P}} = \frac{U_P - U_{GSZ}}{2} \quad (5.11)$$

$$U_{GSZ} = U_P - 2 \cdot 0.315V = U_P - 0.63V$$

Das erhaltene U_{GSZ} liegt in der Praxis beim N-Kanal FET in der Grössenordnung von -1.5 ..-3.5V

$$\frac{I_{DZ}}{y_{21SZ}} = 0.315V = \frac{I_{DZ}}{\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSZ}}{U_P} \right)} = \frac{I_{DZ} U_P^2}{2I_{DSS} U_P - 2I_{DSS} U_{GSZ}}$$

$$0.315V = \frac{I_{DZ} U_P^2}{2I_{DSS} U_P - 2I_{DSS} U_{GSZ}}$$

$$2 \cdot 0.315V \cdot I_{DSS} U_P - 2 \cdot 0.315V \cdot I_{DSS} U_{GSZ} = I_{DZ} U_P^2$$

$$0.63V \cdot I_{DSS} U_P - 0.63V \cdot I_{DSS} (U_P - 0.63V) = I_{DZ} U_P^2$$

$$\cancel{0.63V \cdot I_{DSS} U_P} - \cancel{0.63V \cdot I_{DSS} U_P} + 0.3969V^2 I_{DSS} = I_{DZ} U_P^2 \quad \rightarrow I_{DZ} = \frac{0.3969V^2 \cdot I_{DSS}}{U_P^2} \quad (5.12)$$

Das erhaltene I_{DZ} liegt in der Praxis beim N-Kanal FET in der Grössenordnung von 200uA..600uA.

Für den Punkt (U_{GSZ} , I_{GSZ}) lässt sich ferner auch die Steilheit bestimmen y_{21SZ} :

$$y_{21SZ} = \frac{1.2649V \cdot I_{DSS}}{U_P^2} \quad (5.13)$$

Die Steilheit für den temperaturunabhängigen Arbeitspunkt liegt in der Praxis im Bereich bei 600uS..2mS.

Begründung der Formel (5.13):

Wir verwenden (5.4) und setzen für I_D die Gleichung für I_{DZ} nach (5.7) ein und vereinfachen den Ausdruck:

$$y_{21S} = \frac{2\sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}}{|U_P|} \stackrel{I_D=I_{DZ}}{=} \frac{2\sqrt{\frac{0.4V^2 \cdot |I_{DSS}|}{U_P^2} \cdot I_{DSS}}}{|U_P|} = \frac{2\sqrt{0.4V^2 \cdot I_{DSS}^2}}{|U_P|} = \frac{2V \cdot \sqrt{0.4} \cdot I_{DSS}}{U_P^2} = \frac{1.2649V \cdot I_{DSS}}{U_P^2}$$

5.1.5 Begriffe

I_{DSS}

Drainstrom, wenn $U_{GS}=0V$. Dies ist der maximal zulässige Drainstrom. Dieser Wert ist hauptsächlich von der Kanaldicke und der Kanaldotierung abhängig.

U_P

Pinch-Off-Spannung (Abschnürspannung). Dies ist diejenige Gatespannung U_{GS} , die notwendig ist, um den Drainstrom I_D auf einen bestimmten Wert zu vermindern (z.B. $I_D=1\mu A$ bei $U_D=10V$). Dieser Wert ist herstellerspezifisch definiert. U_P ist hauptsächlich von der Kanallänge und Kanaldotierung abhängig.

y_{21S}

Kleinsignal Vorwärtssteilheit in A/V.

Abschnürbereich

Liegt der Arbeitspunkt im Abschnürbereich, wird der FET als Verstärker betrieben. Er arbeitet als spannungsgesteuerte Stromquelle mit einem grossen r_{DS} , erkennbar an den fast waagrecht Kurven für I_D bei grösseren U_{DS} . Der Abschnürbereich beginnt allgemein bei $-U_P+U_{GS}$.

Ohmscher Bereich

Für kleine U_{DS} verhält sich der FET wie ein elektrisch steuerbarer Widerstand. Dieses Verhalten wird ausgenutzt, um z.B. elektrisch steuerbare Spannungsteiler zu realisieren.

U_{DSmax}

Maximale Drain-Source-Spannung. Diese ist von der Dotierung abhängig und liegt in der Grössenordnung von etwa 30V.

5.1.6 Ersatzschaltbilder

Das Ersatzschaltbild modelliert den FET als nicht ideale spannungsgesteuerte Stromquelle mit parasitären Widerständen und Kapazitäten. Für den Kleinsignalbetrieb bei niedrigen Frequenzen (bis ca. 30MHz) definiert man das Ersatzschaltbild:

 


Bild 5-4: Ersatzschaltbild des JFET für niedrige Frequenzen nach [TEX77].

Die Bahnwiderstände r_{SB} , r_{DB} sind abhängig vom Herstellungsprozess und der Geometrie. Sie liegen in der Grössenordnung $< 100\Omega$. Die Leitwerte y_{SG} , y_{DG} , wie auch die Kapazitäten C_{SG} , C_{DG} sind sehr klein und können für tiefe Frequenzen in den meisten Fällen vernachlässigt werden.

Aus dem Modell nach Bild 5-4 kann ein vereinfachtes Vierpolmodell mit Y-Parameter gemäss Bild 5-5 definiert werden. Für den Einsatz im DC- oder NF-Bereich ist es hinreichend.

 


Bild 5-5: Vereinfachtes Vierpol-Ersatzschaltbild.

5.1.7 Ohmscher Bereich

Im ohmschen Bereich arbeitet der FET als elektrisch steuerbarer Widerstand $r_{DS\Omega}$. Dieser Bereich wird auch „Triodenbereich“ genannt, weil der Kennlinienverlauf einer Triodenröhre ähnelt.

Im $I_D(U_{GS})$ Kennlinienfeld verkörpert der ohmsche Bereich, wo bei kleinen U_{DS} die I_D steil ansteigen. Für kleine U_{DS} können daher ohne grossen Fehler die Kennlinien linearisiert werden. Der Widerstand ergibt sich aus den Steigungen $\Delta U_D / \Delta I_D$ wie in Bild 5-6 gezeigt.

 


Bild 5-6: Ohmscher Bereich des FET.

Der Widerstandsverlauf $r_{DS\Omega}(U_{GS})$ ist nichtlinear von der Steuerspannung U_{GS} abhängig.

$$r_{DS\Omega} = \frac{-U_P}{2I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)} \quad (5.14)$$

Elektrisch steuerbare Spannungsteiler für kleinere Spannungen werden oft mit FET realisiert.

Beispiel 5-1: Elektrisch steuerbarer Widerstand.

In welchem Bereich variiert der ohmsche Widerstand für kleine U_{DS} wenn der FET folgende Daten aufweist: $U_p = -3.1V$, $I_{DSS} = 2.4mA$.

Lösung: Aufzeichnen des Graphen $r_{DS\Omega}(U_{GS})$ mit (5.14).

Vorgaben:

$$U_p := -3.1V \quad I_{DSS} := 2.4mA$$

Berechnungen:

$$r_{DS\Omega}(U_{GS}) := \frac{-U_p}{2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)} \quad U_{GS} := \text{linrange}(0, -3, 100)$$

 


Bild 5-7: Widerstandsverlauf des Ohmschen Bereichs des FET nach Beispiel 5-1

Man erkennt den näherungsweise linearen Verlauf für U_{GS} bis etwa $U_p/3$. Dann steigt der Widerstand nicht linear an, bis bei U_p theoretisch unendlich gross wird.

Begründung der Formel (5.14):

Nach [HOE85, S.121] gelten für den JFET die SPICE-Modellgleichungen :

$$I_D = \beta \cdot U_{DS} \left(2(U_{GS} - U_{TO}) - U_{DS}\right) \quad \text{Widerstandsbereich} \quad (5.15)$$

$$I_D = \beta (U_{GS} - U_{TO})^2 \quad \text{Abschnürbereich} \quad (5.16)$$

Mit $U_p = U_{TO}$ und Gleichsetzen von (5.16) mit (5.1) kann der Parameter β bestimmt werden:

$$I_D = \beta (U_{GS} - U_p)^2 = \frac{\beta}{U_p^2} \left(\frac{U_{DS}}{U_p} - 1\right)^2 = \frac{\beta}{U_p^2} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)^2$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)^2 = \frac{\beta}{U_p^2} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)^2 \quad \rightarrow \beta = \frac{I_{DSS}}{U_p^2} \quad (5.17)$$

Das Resultat wird nun in (5.15) eingesetzt und der Widerstand $r_{DS\Omega}$ bestimmt. Wir unterstellen für diese Betrachtung Linearität. Das quadratische Glied wird nicht berücksichtigt und wir erhalten:

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{U_p^2} U_{DS} \left(2(U_{GS} - U_p) - U_{DS}\right) = 2 \frac{I_{DSS}}{U_p^2} U_{DS} U_{GS} - 2 \frac{I_{DSS}}{U_p^2} U_{DS} U_p - \frac{I_{DSS}}{U_p^2} U_{DS}^2 = 2 \frac{I_{DSS}}{U_p^2} U_{DS} (U_{GS} - U_p)$$

$$r_{DS\Omega} = \frac{U_{DS}}{I_D} = \frac{U_p^2}{2 I_{DSS} (U_{GS} - U_p)} = \frac{U_p}{2 I_{DSS} \left(\frac{U_{GS}}{U_p} - 1\right)} = \frac{-U_p}{2 I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)}$$

5.2 Arbeitspunkteinstellung

FET zeigen für die Parameter U_P und I_{DSS} wesentlich grössere Exemplarstreuungen als Bipolartransistoren. Für Labormuster kann es vorteilhaft sein die FETs auszumessen.

Die Arbeitspunktstabilisierung bezweckt bei der FET-Schaltung die Abmilderung von Exemplarstreuungen, vor allem bei U_P und I_{DSS} . Temperaturstabilisierung steht hier nicht im Vordergrund, weil bei FETs kein thermisches Hochlaufen des Drainstromes möglich ist.

Die beiden Standardschaltungen für den einstufigen FET-Verstärker sind:

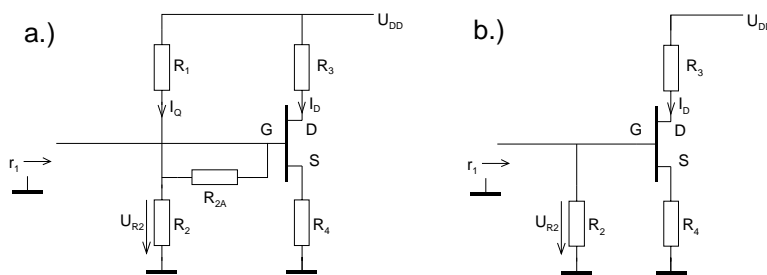


Bild 5-8: Arbeitspunkteinstellung beim einstufigen FET-Verstärker.

a.) Einstellung mit Gatespannungsteiler.

b.) Arbeitspunkteinstellung über Sourcewiderstand R_4 .

5.2.1 Arbeitspunkteinstellung über den Sourcewiderstand

Die einfache Form der Arbeitspunkteinstellung erfolgt nach Bild 3-10 b.).

Die Dimensionierungsvorgaben sind I_{DSS} , U_P , I_D . Wird vom Hersteller ein Streubereich für U_P , I_{DSS} definiert, werden die Mittelwerte verwendet. Beste Resultate erhält man aber immer dann, wenn zuvor der FET in seinen Kenngrössen ausgemessen wird.

$$R_4 = \frac{-U_P}{I_D} \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) \quad (5.18)$$

$$R_3 = \frac{U_{DD} - I_D \cdot R_4}{2I_D} \quad (U_{DS} = U_{R3}) \quad (5.19)$$

$$R_3 = \frac{U_{DD} - I_D \cdot R_4 - U_{DS}}{I_D} \quad (U_{DS} : \text{Vorgegeben}) \quad (5.20)$$

$R_2 =$ wählbar


Der Gatewiderstand R_2 ist frei wählbar. Er beeinflusst direkt den Eingangswiderstand der Schaltung. Meist ist ein hoher Eingangswiderstand erwünscht, deshalb wird R_2 gross gewählt. Praxiswerte liegen im Bereich 100kΩ..33MΩ.

Schaltungen mit extrem hohen Eingangswiderständen sind empfindlich gegenüber elektrischen Störungen, Kriechströmen und anderen Effekten. Es ist deshalb sinnvoll R_2 nur so gross wie notwendig zu wählen.

Der Drainwiderstand wird für Source- und Gateschaltung ohne Vorgabe für U_{DS} mit (5.19) so dimensioniert, dass die verbleibende Spannung $U_{CC} - i_D R_4$ hälftig über R_3 und dem FET aufgeteilt wird. Wird ein U_{DS} vorgegeben, wird nach (5.20) dimensioniert. Bei der Drainschaltung entfällt R_3 .

 Beispiel 5-2: Einfache Arbeitspunkteinstellung für eine FET-Stufe.

Zu dimensionieren ist eine Schaltung mit einem P-Kanal FET für ein $I_D = -2\text{mA}$. Der FET wurde zuvor ausgemessen mit $I_{DSS} = -4.6\text{mA}$ und $U_p = 3.2\text{V}$. Die Speisespannung beträgt -15V . U_{DS} soll die halbe Speisespannung betragen. Wie gross wird I_D und U_{DS} mit E12-Normwerten?



Lösung:

Da keine Einschränkung für den Eingangswiderstand vorliegt, wird R_2 mit $1\text{M}\Omega$ gewählt. Die weiteren Berechnungen erfolgen mit (5.18)-(5.20). Die Arbeitspunktberechnung erfolgt mit einem Knotenansatz und führt zu (5.25), wobei hier $U_{R2} = 0\text{V}$ ist.

Vorgaben:

$$U_{DD} := -15\text{V} \quad U_p := 3.2\text{V} \quad I_{DSS} := -4.6\text{mA} \quad I_D := -2\text{mA} \quad U_{DS} := \frac{U_{DD}}{2}$$

Berechnungen:

$$R_4 := \frac{-U_p}{I_D} \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)$$

$$R_4 = 544.991\Omega$$

$$R_3 := \frac{U_{DD} - I_D \cdot R_4 - U_{DS}}{I_D}$$

$$R_3 = 3.205 \times 10^3 \Omega$$

Normwerte:

$$R_3 := \text{normE}(R_3, E12)$$

$$R_3 = 3.3 \times 10^3 \Omega$$

$$R_4 := \text{normE}(R_4, E12)$$

$$R_4 = 560\Omega$$

Kontrollrechnung Arbeitspunkt:

$$I_{D1} := \frac{U_p^2 - 2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot U_p + U_p \cdot \sqrt{U_p^2 - 4 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot U_p}}{2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4^2}$$

$$I_{D1} = -0.017\text{A}$$

$$I_{D2} := \frac{U_p^2 - 2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot U_p - U_p \cdot \sqrt{U_p^2 - 4 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot U_p}}{2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4^2}$$

$$I_{D2} = -1.972 \times 10^{-3} \text{A}$$

$$I_D := I_{D2}$$

$$U_{DS} := U_{DD} - I_D \cdot (R_3 + R_4)$$

$$U_{DS} = -7.386\text{V}$$

 


Bild 5-9: Berechnung und Schaltung zu Beispiel 5-2.

5.2.2 Arbeitspunkteinstellung über einen Gatespannungsteiler

Die Arbeitspunkteinstellung über einen Gatespannungsteiler nach Bild 5-8 a.) bietet eine Wahl von U_S ohne grosse Rücksicht auf U_{GS} . Ferner erlaubt diese Beschaltung eine bessere Stabilisierung bezüglich Temperaturschwankungen und Exemplarstreuungen.

Da der Eingangswiderstand beim FET sehr gross ist (ca. $10^9\Omega$) kann der Spannungsteiler R_1/R_2 als ideale Spannungsquelle angesehen werden. R_{2A} dient zur Erhöhung des Eingangswiderstandes der Schaltung r_i . R_1 und R_2 sind normalerweise viel kleiner als der Eingangswiderstand des FET und würden bei direkter Beschaltung den gesamten Eingangswiderstand r_i stark reduzieren. Mit R_{2A} kann der Eingangswiderstand r_i erhöht werden. Da kein Gatestrom fliesst, hat R_{2A} keinen Einfluss auf den Arbeitspunkt.

 


Bild 5-10: Arbeitspunkteinstellung mit Gatespannungsteiler und Sourcewiderstand R_s .

Die Parameter U_P und I_{DSS} werden normalerweise vom Hersteller im Datenblatt mit Minimal- und Maximalwerten angegeben. Typische Werte sind eher selten. Unter Berücksichtigung der Streuung wird R_4 :

$$R_4 = \frac{|U_{P\max}| \left(1 - \sqrt{\frac{I_{D\max}}{I_{DSS\max}}}\right) - |U_{P\min}| \left(1 - \sqrt{\frac{I_{D\min}}{I_{DSS\min}}}\right)}{|I_{D\max} - I_{D\min}|} \quad (5.21)$$

Beim Spannungsteiler kann der Querstrom I_Q oder ein Widerstand frei gewählt werden, z.B. R_2 . Mit diesen Vorgaben ergeben sich die Dimensionierungsgleichungen für R_1 und R_2 :

$$R_1 = \frac{U_{DD} - U_{R2}}{I_Q} = R_2 \left(\frac{U_{DD}}{U_{R2}} - 1 \right) \quad U_{R2} = U_{GS} + I_D R_4 = \frac{U_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (5.22)$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_Q} \quad I_Q = \text{wählbar, z.B. } 1\mu\text{A} \quad (5.23)$$

$$R_{2A} = \text{wählbar}$$

Da kein Gatestrom fliesst, kann der Querstrom I_Q sehr klein gewählt werden, ohne dass die Schaltungseigenschaften negativ beeinflusst werden. Praktikable Werte für I_Q liegen im μA -Bereich. Praxiswerte liegen im Bereich von $100\text{k}\Omega$.. $33\text{M}\Omega$.

Bei der Dimensionierung mit Minimal- und Maximalwerten werden bei der Wechselstromdimensionierung immer die **Maximalwerte** eingesetzt.

Der Drainwiderstand wird für Source- und Gateschaltung mit (5.19) oder (5.20) wie bei der einfachen Arbeitspunkteinstellung dimensioniert.

Ist der Arbeitspunkt mit dem Drainstrom I_D nicht vorgegeben, ist die Wahl von I_D

$$I_D = \frac{I_{DSS \min}}{2} \quad (5.24)$$

meist eine vernünftige Ausgangslage.

Der Arbeitspunkt bei gegebener Beschaltung und Transistordaten ist:

$$I_D = \frac{U_P^2 + 2I_{DSS}R_4(U_{R2} - U_P) \pm U_P \sqrt{U_P^2 + 4I_{DSS}R_4(U_{R2} - U_P)}}{2I_{DSS}R_4^2} \quad (5.25)$$

U_{R2} bezeichnet die Spannung von Masse zum Gate der FET. Für die einfache Schaltung nach Bild 5-8b.) wird $U_{R2}=0$ gesetzt. Für die Einstellung mit einem Gatespannungsteiler nach Bild 5-10 wird U_{R2} über die Spannungsteilerformel bestimmt.

Beispiel 5-3: Arbeitspunkteinstellung mit Gatespannungsteiler.

Man bestimme die Widerstandswerte R_1, \dots, R_4 sowie wechselstrommässige Ein- und Ausgangswiderstände r'_1 und r'_2 . Die zulässige Toleranz ΔI_D soll $\pm 0.1 \text{mA}$ betragen.

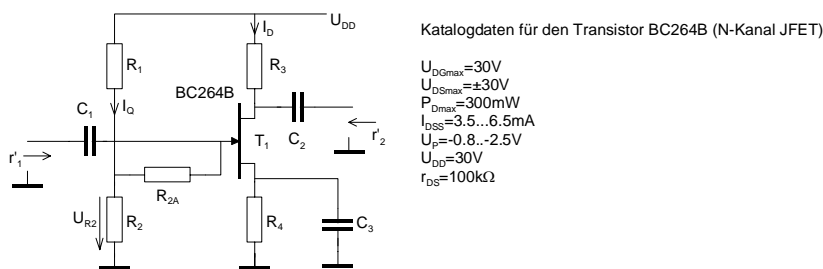


Bild 5-11: Vorgaben für DC-Dimensionierung in Beispiel 5-3.

Lösung:

Der Drainstrom I_D wird nach (5.24) berechnet und gewählt. Die aus der Toleranz hervorgehenden Minimal- und Maximalwerte werden:

$$I_D = \frac{I_{DSS \min}}{2} = \frac{3.5 \text{mA}}{2} = 1.75 \text{mA} \quad \text{Wahl: } I_D = 1.8 \text{mA}$$

$$I_{D \max} = I_D + \Delta I_D = 1.8 \text{mA} + 0.1 \text{mA} = 1.9 \text{mA}$$

$$I_{D \min} = I_D - \Delta I_D = 1.8 \text{mA} - 0.1 \text{mA} = 1.7 \text{mA}$$

Vorgaben:

$U_{DD} := 30V$ $U_{Pmin} := -0.8V$ $U_{Pmax} := -2.5V$ $\Delta I_D := 0.1mA$
 $r_{DS} := 100k\Omega$ $I_{DSSmin} := 3.5mA$ $I_{DSSmax} := 6.5mA$

Berechnungen:

$$R_4 := \frac{|U_{Pmax}| \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}}\right) - |U_{Pmin}| \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmin}}{I_{DSSmin}}}\right)}{|I_{Dmax} - I_{Dmin}|} \quad R_4 = 4.578 \times 10^3 \Omega$$

$$U_{R2} := U_{Pmax} \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}}\right) + I_{Dmax} \cdot R_4 \quad U_{R2} = 7.303V$$

Wahl: $I_Q := 1\mu A$

$$R_2 := \frac{U_{R2}}{I_Q} \quad R_2 = 7.303 \times 10^6 \Omega$$


$$R_1 := R_2 \cdot \left(\frac{U_{DD}}{U_{R2}} - 1\right) \quad R_1 = 2.27 \times 10^7 \Omega$$

Wahl: $R_{2A} := 10M\Omega$

$$R_3 := \frac{U_{DD} - I_{Dmax} \cdot R_4}{2 \cdot I_{Dmax}} \quad R_3 = 5.819 \times 10^3 \Omega$$

$$r'_1 := R_{2A} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad r'_1 = 1.552 \times 10^7 \Omega$$
 
$$r'_2 := \frac{r_{DS} \cdot R_3}{r_{DS} + R_3} \quad r'_2 = 5.499 \times 10^3 \Omega$$




Herleitung der Gleichungen:

Die Herleitung von (5.18),..., (5.20) und die Gleichungen (5.22),..., (5.23) sind elementar und werden hier nicht weiter gezeigt.

Für die Gleichung (5.21) wird nach Bild 5-13 zur Bestimmung verwendet. Vorbereitend wird die Spannung U_2 bestimmt:

$$U_2 = U_{GS} + I_D R_4 = \frac{U_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (I_D = I_S) \quad (5.26)$$

 Will man einen Bereich für den Arbeitspunkt garantieren muss R_4 über den Streubereich $U_{Pmin} \dots U_{Pmax}$ und $I_{DSSmin} \dots I_{DSSmax}$ bestimmt werden. Mit einem grafischen Ansatz nach für R_4 ergibt sich aus der Steigung Gl. (5.27):



$$R_4' = \frac{|U_{GSmax}| - |U_{GSmin}|}{|I_{Dmax}| - |I_{Dmin}|}$$

Bild 5-13: Grafischer Ansatz zur Bestimmung des Wertes für R_4 unter Berücksichtigung der Streuungen von U_p und I_{DSS} .

Es macht Sinn, den kleineren Wert für U_p mit U_{Pmax} zu definieren, obwohl dies aus mathematischer Sicht nicht korrekt ist. Wir erhalten dafür aber eine Formel, die für N-Kanal und P-Kanal FET gültig ist. Mit Gl. (5.3) erhalten wir anschliessend:

$$R_4 = \frac{|U_{Pmax}| \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}} \right) - |U_{Pmin}| \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmin}}{I_{DSSmin}}} \right)}{|I_{Dmax} - I_{Dmin}|} \quad (|U_{Pmin}| < |U_{Pmax}|) \quad (5.28)$$

Die Arbeitspunktberechnung bei gegebener Beschaltung erfolgt mit der Schaltung nach Bild 5-14.

 


Bild 5-14: Ansatz zur Arbeitspunktanalyse.
a.) Schaltung mit den vorgegebenen Komponenten und Daten.
b.) Ersatz des Spannungsteilers R_1/R_2 durch eine ideale Quelle.

Grundlage zur Analyse bildet Gl. (5.1):

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2 = I_{DSS} - 2I_{DSS} \frac{U_{GS}}{U_P} + I_{DSS} \frac{U_{GS}^2}{U_P^2} \quad (5.29)$$

Die Spannung U_{GS} ergibt sich nach Kirchhoff:

$$U_{R2} = U_{GS} + U_{R4} = U_{GS} + I_D R_4 \quad (5.30)$$

Dies wird nun eingesetzt und wir erhalten die quadratische Gleichung:

$$\frac{U_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) + I_D R_4 \quad (5.31)$$

Zur formalen Lösung wird (5.31) quadriert. Die weitere Lösung erfolgt der Formel der quadratischen Ergänzung.

$$U_P^2 \frac{I_D}{I_{DSS}} = (U_P - U_{R2})^2 + I_D 2R_4 (U_P - U_{R2}) + I_D^2 R_4^2$$

$$(U_P - U_{R2})^2 + I_D \left[2R_4 (U_P - U_{R2}) - \frac{U_P^2}{I_{DSS}} \right] + I_D^2 R_4^2 = 0 \quad (5.32)$$

Das Resultat ist die Formel nach (5.25).

Beispiel 5-4: DC-Analyse einer Verstärkerstufe in Sourceschaltung.
Gegeben sei die Verstärkerstufe nach Bild 5-15. Zu bestimmen sind:

- a.) I_D
b.) U_{DS}

 


Bild 5-15: Schaltbild zur DC-Analyse in Beispiel 5-4.

Lösung:

Der Drainstrom kann direkt mit (5.25) bestimmt werden. Die Spannung U_{R2} beträgt 0V. Anschliessend kann über I_D das U_{DS} berechnet werden.

Vorgaben:

$$U_{DD} := 12V \quad U_P := -3V \quad I_{DSS} := 10mA$$

$$R_4 := 350\Omega \quad R_3 := 1k\Omega$$

Berechnungen:

$$I_{D1} := \frac{U_P^2 - 2 \cdot I_{DSS} \cdot U_P \cdot R_4 + U_P \sqrt{U_P^2 - 4 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot U_P}}{2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4^2} \quad I_{D1} = 3.5 \times 10^{-3} A$$

$$I_{D2} := \frac{U_P^2 - 2 \cdot R_4 \cdot I_{DSS} \cdot U_P - U_P \cdot \sqrt{U_P^2 - 4 \cdot R_4 \cdot I_{DSS} \cdot U_P}}{2 \cdot R_4^2 \cdot I_{DSS}} \quad I_{D2} = 0.021A$$

$$I_D := I_{D1}$$

$$U_{DS} := U_{DD} - I_D \cdot (R_3 + R_4) \quad U_{DS} = 7.275V$$

5.2.3 Der Abschnürbereich

Liegt der Arbeitspunkt im Abschnürbereich, wird der FET als Verstärker betrieben. Per Definition beginnt der Abschnürbereich bei $U_{DS} > -U_P + U_{GS}$. In diesem Bereich arbeitet der FET als spannungsgesteuerte Stromquelle mit einem grossen r_{DS} , erkennbar an den fast waagrechten Kurven für I_D bei grösseren U_{DS} .

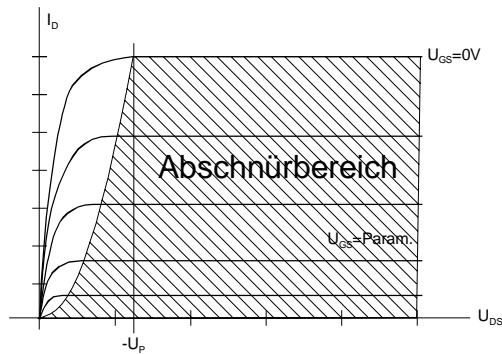


Bild 5-16: Abschnürbereich des FET.

Für den Betrieb als Verstärker gelten für den FET folgende einfache Zusammenhänge:

$$r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} \approx \rightarrow \infty \quad (5.33)$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2 \quad (5.34)$$

$$y_{21S} = \left. \frac{dI_D}{dU_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{Konst.}} = \frac{2}{|U_P|} \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}} \quad (5.35)$$

Die Steilheit y_{21S} des FET kann allgemein gültig durch (5.35) beschrieben werden. Die maximale Steilheit $y_{21S\max}$ wird offensichtlich bei $U_{GS}=0V$ erreicht:

$$y_{21S\max} = \frac{-2 I_{DSS}}{U_P} \quad (5.36)$$

5.3 Koppelkondensatoren

Die Koppelkondensatoren C_1 und C_2 definieren neben dem Sourcekondensator C_s die untere Grenzfrequenz der Verstärkerschaltung. Sie werden vom Ansatz her genau gleich bestimmt wie bei einer Stufe mit Bipolartransistoren.

 


Bild 5-17: Koppel- und Überbrückungskondensatoren beim einstufigen FET-Verstärker in Sourceschaltung.

Für die Kondensatoren C_1, \dots, C_3 nach Bild 5-17 gelten die Dimensionierungsgleichungen:

$$f_{gud} = f_{gu} \cdot \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \quad \begin{array}{l} f_{gud} : \text{Dimensionierungsgrenzfrequenz} \\ f_{gu} : \text{Untere Grenzfrequenz der Stufe} \\ n : \text{Anzahl wirksame Kondensatoren bei } f_{gu} \end{array} \quad (5.37)$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_{gud} (R_G + r'_1)} \quad (5.38)$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_{gud} (R_L + r'_2)} \quad (5.39)$$

$$C_s = \frac{\sqrt{2R_4 (r_{DS} + R'_L)(1 + y_{21S} r_{DS}) + [R_4 (1 + y_{21S} r_{DS})]^2 - (r_{DS} + R'_L)^2}}{2\pi f_{gud} R_4 (r_{DS} + R'_L)} \approx \frac{y_{21S}}{2\pi f_{gud}} \quad (5.40)$$

$$(R'_L = R_L \parallel R_3)$$

Die Kondensatoren C_1, C_2 werden als Koppelkondensatoren in allen Grundschaltungen genau gleich dimensioniert.

Der Kondensator C_s zur wechselstrommässigen Überbrückung wird nur bei der Sourceschaltung verwendet.

Die Herleitung der Gleichung (5.40) wird im entsprechenden Kapitel gezeigt. Für die Herleitung der Gleichungen für C_1, C_2 wird auf das Kapitel *Bipolartransistoren* im Skript verwiesen.

Soll ein Koppelkondensator nicht frequenzbestimmend sein, wird sein Wert mit dem Faktor 10 multipliziert. Damit ist sichergestellt, dass der Kondensator bei f_{gu} nicht wirksam ist.

Beispiel 5-5: Berechnung der Koppel- und Überbrückungskondensatoren.
Zu dimensionieren sind alle Kondensatoren in der Schaltung nach Bild 5-18 für eine untere Grenzfrequenz von 30Hz. Alle Kondensatoren sind frequenzbestimmend.

 


Bild 5-18: Schaltung für die Berechnung der Kondensatoren in Beispiel 5-5.

Lösung:

Zuerst wird die Steilheit y_{21S} für Arbeitspunkt $I_D = 2.5\text{mA}$ bestimmt. Anschliessend werden Ein- und Ausgangswiderstände der Schaltung berechnet. Sie bilden die Grundlage für Dimensionierung der Kondensatoren. Da alle Kondensatoren gemäss Aufgabenstellung frequenzbestimmend sind, wird mit einer Dimensionierungsgrenzfrequenz nach (5.37) gearbeitet.

Vorgaben:

- $R_2 := 1\text{M}\Omega$ $R_3 := 1\text{k}\Omega$ $R_4 := 350\Omega$ $R_G := 600\Omega$ $R_L := 4.7\text{k}\Omega$
 $U_P := -3\text{V}$ $I_{DSS} := 5\text{mA}$ $r_{DS} := 100\text{k}\Omega$ $I_D := 2.5\text{mA}$ $f_{gu} := 30\text{Hz}$
 $n := 3$

Berechnungen:

$$y_{21S} := \frac{2}{|U_P|} \cdot \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}} \qquad y_{21S} = 2.357 \times 10^{-3} \text{ S}$$

$$R'_L := \frac{R_3 \cdot R_L}{R_3 + R_L}$$

$r_{1S} := \text{INF}$

$$r'_{1S} := R_2 \qquad r'_{1S} = 1 \times 10^6 \Omega$$

$$r_{2S} := r_{DS} \qquad r_{2S} = 100 \times 10^3 \Omega$$

$$r'_{2S} := \frac{r_{DS} \cdot R_3}{r_{DS} + R_3} \qquad r'_{2S} = 990.099 \times 10^0 \Omega$$

$$f_{gud} := f_{gu} \cdot \sqrt{\frac{1}{2^n} - 1} \qquad f_{gud} = 15.295 \times 10^0 \text{ Hz}$$

$$C_1 := \frac{1}{2\pi \cdot f_{gud} \cdot (R_G + r'_{1S})} \qquad C_1 = 10.4 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_2 := \frac{1}{2\pi \cdot f_{gud} \cdot (R_L + r'_{2S})} \qquad C_2 = 1.829 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_3 := \frac{\sqrt{2 \cdot R_4 \cdot (r_{DS} + R'_L) \cdot (1 + y_{21S} \cdot r_{DS}) + [R_4 \cdot (1 + y_{21S} \cdot r_{DS})]^2 - (r_{DS} + R'_L)^2}}{2\pi \cdot f_{gud} \cdot R_4 \cdot (r_{DS} + R'_L)} \qquad C_3 = 34.139 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_3 := \frac{y_{21S}}{2\pi \cdot f_{gud}} \quad (\text{Näherung}) \qquad C_3 = 24.527 \times 10^{-6} \text{ F}$$

5.4 Sourceschaltung

Die Sourceschaltung hat charakteristisch eine hohe Spannungsverstärkung v_{US} . Der Eingangswiderstand wird bei tiefen Frequenzen nur durch den Gatespannungsteiler bestimmt. Alle Dimensionierungsformeln und Kenngrößen können ohne Aufwand aus dem vereinfachten Ersatzschaltbild hergeleitet werden.

 


Bild 5-19: Einstufiger FET-Verstärker in Sourceschaltung.

5.4.1 Kenngrößen der Sourceschaltung

$$v_{US} = \frac{u_2}{u_1} = -y_{21s} \frac{r_{DS}' \cdot R_L'}{r_{DS}' + R_L'} \quad R_L' = R_L \parallel R_3 \quad (5.41)$$

$$r_{1s} = \infty \quad (5.42)$$

$$r_{1s}' = r_{1s} \parallel (R_{2A} + R_1 \parallel R_2) \quad (5.43)$$

$$r_{2s} = r_{DS} \quad (5.45)$$

$$r_{2s}' = r_{DS}' \parallel R_3 \quad (5.44)$$

Für die Herleitung der Gleichung sei auf die Kapitel 5.4.3, 5.4.4 verwiesen.

5.4.2 Wechselstrommässiges Ersatzschaltbild der Sourceschaltung

Das wechselstrommässige Kleinsignalersatzschaltbild mit dem FET als Y-Parameterblock wird für die gesamte Schaltung:

 


Bild 5-20: Wechselstrommässiges Ersatzschaltbild für die Verstärkerschaltung nach Bild 5-19 .

Zur Vereinfachung setzen wir $r_{DS} = \frac{1}{y_{22S}}$. In NF-Bereich kann ohne weiteres $y_{11S}=0$ und $y_{12S}=0$ angenommen werden.

 


Bild 5-21: Vereinfachtes Ersatzschaltbild für die Verstärkerschaltung nach Bild 5-19 .

Aus dem Ersatzschaltbild ersieht man direkt die Zusammenhänge für r_p , r'_p , r_2 , r'_2 . Die Spannungsverstärkung v_{US} wird ebenfalls sehr einfach bestimmt:

$$R'_L = R_3 \parallel R_L$$

$$u_2 = -y_{21S} \cdot u_1 \cdot r_{DS} \parallel R'_L \quad \rightarrow \quad v_{US} = \frac{u_2}{u_1} = y_{21S} \cdot r_{DS} \parallel R'_L = y_{21S} \frac{r_{DS} \cdot R'_L}{r_{DS} + R'_L} \quad (5.46)$$

Bemerkung:

$-y_{21S}$, weil i_2 nach Definition in den Vierpol hinein fliesst.

5.4.3 Kenngrößen bei nicht überbrücktem Sourcewiderstand

Wird der Sourcewiderstand nicht mit einem Kondensator wechselstrommässig überbrückt wirkt R_s als Serie-Serie-Gegenkopplung. Die maximal mögliche Stufenverstärkung wird dadurch herabgesetzt. Anders als bei den Bipolartransistoren erfolgt hier in der Regel keine Aufteilung des Sourcewiderstandes in einen wechselstrommässig aktiven Teil und inaktiven Teil, um so die Stufenverstärkung gezielt zu dimensionieren. Der Hauptgrund dafür ist in der kleineren maximal erreichbaren Spannungsverstärkung begründet.

Der nicht überbrückte Sourcewiderstand wirkt auf die Spannungsverstärkung v_U und auf den Ausgangswiderstand r_{2S} . Es erfolgt ein starker Anstieg von r_{2S} . Für den Ausgangswiderstand r'_{2S} der gesamten Schaltung wirkt sich dies aber eher wenig aus da r'_{2S} massgeblich vom Drainwiderstand R_3 bestimmt wird.

 


Bild 5-22: Schaltbild mit Bezeichnungen für die Einstellung der Verstärkung über den Sourcewiderstand R_s .

Für den Sourcewiderstand nach Bild 5-22 gilt $R_s = R_r$. Wobei R_r den Widerstandswert darstellt, der bei der DC-Dimensionierung errechnet wurde.

Die Kenngrößen für die Schaltung nach Bild 5-22 sind:

$$v_{US} = \frac{-y_{21S} r_{DS} R'_L}{R'_L + r_{DS} + R_s + R_s y_{21S} r_{DS}} \quad R'_L = R_L \parallel R_3 \quad (5.47)$$

$$r_{2S} = R_s (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS} \quad (5.48)$$

$$r'_{2S} = R_3 \parallel r_2 = \frac{R_3 [R_s (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}]}{R_3 + R_s (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}} \quad (5.49)$$

$$r'_{2S} = R_3 \quad (r_{DS} \rightarrow \infty) \quad (5.50)$$

Der Sourcewiderstand R_s hat für den Eingangswiderstand der Schaltung keinen Einfluss. Er wird gemäss (5.42), (5.43) bestimmt.

Beispiel 5-6: Ausgangswiderstand bei Sourceschaltung mit nicht überbrücktem R_s .

Man berechne die Ausgangswiderstände r_2 und r'_2 der Schaltung nach Bild 5-23. Die Kenngrößen des FET sind $y_{21S}=2.6\text{mS}$, $r_{DS}=45\text{k}\Omega$.

 


Bild 5-23: Schaltung für die Berechnung der Ausgangswiderstände in Beispiel 5-6.

Lösung:

Unter Verwendungen von (5.48), (5.49) findet man direkt:

Vorgaben:

$$y_{21S} := 2.6\text{mS} \quad r_{DS} := 45\text{k}\Omega \quad R_S := 1\text{k}\Omega \quad R_3 := 3.3\text{k}\Omega$$

Berechnungen:

$$r_2 := R_S \cdot (1 + y_{21S} \cdot r_{DS}) + r_{DS} \quad r_2 = 1.63 \times 10^5 \Omega$$

$$r'_2 := \frac{r_2 \cdot R_3}{r_2 + R_3} \quad r'_2 = 3.235 \times 10^3 \Omega$$

Herleitung der Gleichung (5.47):

Die Spannungsverstärkung wird über einen klassischen Knoten-Maschenansatz bestimmt. Die Rechnung ist an sich nicht kompliziert, aber mit einem gewissen Aufwand verbunden.

Wir zeichnen das Ersatzschaltbild mit den Knoten und Flussrichtungen der Spannungen und Ströme:

 


Bild 5-24: Schaltbild mit Bezeichnungen zur Bestimmung der Verstärkung bei nicht wechselstrommässig überbrücktem Sourcewiderstand R_s .

Die weitere Rechnung erfolgt mit Knoten/ Maschen nach Kirchhoff. In den Knoten A und B gilt:

$$A: \quad \frac{-u_2}{R'_L} = y_{21S} (u_1 - u_{RS}) + \frac{u_2 - u_{RS}}{r_{DS}}$$

$$-u_2 r_{DS} = y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} - y_{21S} u_{RS} R'_L r_{DS} + u_2 R'_L - u_{RS} R'_L$$

$$u_{RS} (y_{21S} R'_L r_{DS} + R'_L) = y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} + u_2 (R'_L + r_{DS})$$

$$u_{RS} = \frac{y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} + u_2 (R'_L + r_{DS})}{y_{21S} R'_L r_{DS} + R'_L}$$

$$B: \quad y_{21S} (u_1 - u_{RS}) + \frac{u_2 - u_{RS}}{r_{DS}} = \frac{u_{RS}}{R_S}$$

$$y_{21S} u_1 r_{DS} R_S - y_{21S} u_{RS} r_{DS} R_S + u_2 R_S - u_{RS} R_S = u_{RS} r_{DS}$$

$$y_{21S} u_1 r_{DS} R_S + u_2 R_S = u_{RS} (r_{DS} + R_S + y_{21S} r_{DS} R_S)$$

$$u_{RS} = \frac{y_{21S} u_1 r_{DS} R_S + u_2 R_S}{r_{DS} + R_S + y_{21S} r_{DS} R_S}$$

Vorbereitende Zusammenhänge:

$$i_2 = \frac{-u_2}{R'_L}$$

$$u_2 = u_{r_{DS}} + u_{RS} \quad u_1 = u_1' + u_{RS}$$

$$A: i_2 = y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}}$$

$$B: y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} = \frac{u_{RS}}{R_S}$$

Zur Lösung nach $v_U = u_2/u_1$ werden beide Gleichungen gleichgesetzt:

A = B:

$$\frac{y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} + u_2 (R'_L + r_{DS})}{y_{21S} R'_L r_{DS} + R'_L} = \frac{y_{21S} u_1 r_{DS} R_S + u_2 R_S}{r_{DS} + R_S + y_{21S} r_{DS} R_S}$$

$$\left[y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} + u_2 (R'_L + r_{DS}) \right] (r_{DS} + R_S + y_{21S} r_{DS} R_S) = (y_{21S} u_1 r_{DS} R_S + u_2 R_S) (y_{21S} R'_L r_{DS} + R'_L)$$

$$y_{21S} u_1 R'_L r_{DS}^2 + \cancel{y_{21S} u_1 R'_L R_S r_{DS}} + \cancel{y_{21S} u_1 R'_L R_S r_{DS}^2} + u_2 R'_L r_{DS} + \cancel{u_2 R'_L R_S} + \cancel{y_{21S} u_2 R'_L r_{DS}} + u_2 r_{DS}^2 + u_2 R_S r_{DS} + y_{21S} u_2 R_S r_{DS}^2 =$$

$$\cancel{y_{21S} R'_L R_S r_{DS}^2} + \cancel{y_{21S} u_1 R'_L R_S r_{DS}} + \cancel{y_{21S} u_2 R'_L r_{DS}} + \cancel{u_2 R'_L R_S}$$

$$y_{21S} u_1 R'_L r_{DS}^2 + u_2 R'_L r_{DS} + u_2 r_{DS}^2 + u_2 R_S r_{DS} + y_{21S} u_2 R_S r_{DS}^2 = 0$$


$$y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} + u_2 R'_L + u_2 r_{DS} + u_2 R_S + y_{21S} u_2 R_S r_{DS} = 0$$

$$-y_{21S} u_1 R'_L r_{DS} = u_2 (R'_L + r_{DS} + R_S + y_{21S} R_S r_{DS})$$

$$v_U = \frac{u_2}{u_1} = \frac{-y_{21S} R'_L r_{DS}}{R'_L + r_{DS} + R_S + y_{21S} R_S r_{DS}} = \frac{-y_{21S} R'_L r_{DS}}{R'_L + r_{DS} + (1 + y_{21S} r_{DS}) R_S}$$

Herleitung der Gleichungen (5.48), (5.49):

 Für die Bestimmung der Ausgangswiderstände r_2 , r_2' wird Das Modell nach Bild 5-25 benutzt. Der Ausgangswiderstand wird nach $r_2' = u_{Test} / i_{Test}$ berechnet.



Vorbereitende Zusammenhänge:

$$u_{Test} = u_{rDS} + u_{RS}$$

$$u_{R2} = u_{RS} + u_1'$$

$$u_{R2} = 0 \text{ (weil } i_1=0)$$

$$u_{RS} = -u_1'$$

Bild 5-25: Schaltbild mit Bezeichnungen für die Bestimmung des Ausgangswiderstandes bei nicht wechselstrommässig überbrücktem Sourcewiderstand R_S .

Für die Knoten A und B gilt:

$$A: \quad i_{Test} = \frac{u_{Test}}{R_3} + \frac{u_{RDS}}{r_{DS}} + y_{21S} u_1' = \frac{u_{Test}}{R_3} + \frac{u_{Test} - u_{RS}}{r_{DS}} - y_{21S} u_{RS}$$

$$\rightarrow u_{RS} = \frac{u_{Test} (R_3 + r_{DS}) - i_{Test} R_3 r_{DS}}{R_3 (1 + y_{21S} r_{DS})}$$

$$B: \quad y_{21S} u_1' + \frac{u_{RDS}}{r_{DS}} = \frac{u_{RS}}{R_S}$$

$$-y_{21S} u_1' + \frac{u_{Test} - u_{RS}}{r_{DS}} = \frac{u_{RS}}{R_S}$$

$$\rightarrow u_{RS} = \frac{u_{Test} R_S}{r_{DS} (1 + y_{21S} r_{DS})}$$

Die Gleichungen für u_{RS} werden gleichgesetzt und nach i_{Test} aufgelöst. Anschliessend wird nach r_2' umgeformt:

$$\frac{u_{Test} (R_3 + r_{DS}) - i_{Test} R_3 r_{DS}}{R_3 (1 + y_{21S} r_{DS})} = \frac{u_{Test} R_S}{r_{DS} (1 + y_{21S} r_{DS})}$$

$$\rightarrow u_{Test} = \frac{i_{Test} R_3 [R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}]}{R_3 + R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}}$$

$$r_2' = \frac{u_{Test}}{i_{Test}} = \frac{R_3 [R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}]}{R_3 + R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}} \quad (5.51)$$

$$r_2' = R_3 \quad (r_{DS} \rightarrow \infty)$$

$$r_2 = \lim_{R_3 \rightarrow \infty} \frac{R_3 [R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}]}{R_3 + R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS}} = R_S (1 + y_{21S} r_{DS}) + r_{DS} \quad (5.52)$$

Der Ausgangswiderstand r_2 ohne Drainwiderstand R_3 nach (5.52) lässt sich direkt aus (5.51) durch Grenzwertbildung bestimmen.

5.4.4 Der Sourcekondensator

Der Sourcekondensator wird mit dem Ersatzschaltbild nach Bild 5 bestimmt. Von Interesse ist die Frequenz, bei der die Verstärkung v_U bei f_{gu} betragsmässig um 3.01dB gegenüber der Maximalverstärkung v_{Umax} abgesunken ist.

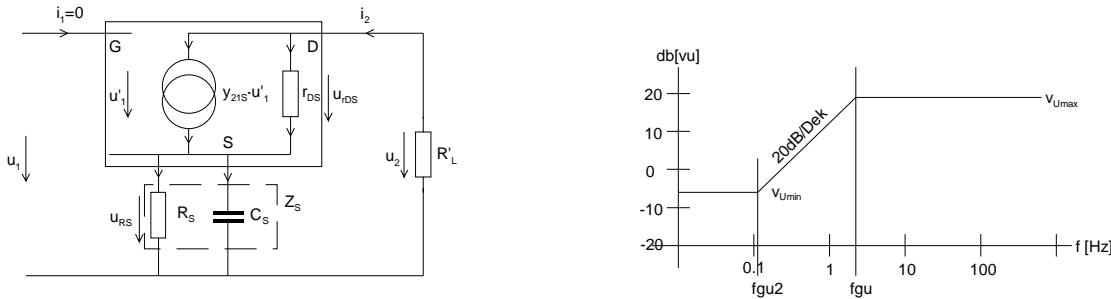


Bild 5-26: Schaltbild mit Bezeichnungen zur Herleitung der Dimensionierungsgleichung für den Sourcekondensator CS und typischer Amplitudengang. Die Grenzfrequenz f_{gu} im Graphen wird durch den Sourcekondensator bestimmt.

Für den Sourcekondensator gilt:

$$C_S = \frac{\sqrt{2R_S (r_{DS} + R'_L)(1 + y_{21S}r_{DS}) + [R_S (1 + y_{21S}r_{DS})]^2 - (r_{DS} + R'_L)^2}}{2\pi f_{gu} R_S (r_{DS} + R'_L)} \quad (R'_L = R_L \parallel R_3) \quad (5.53)$$

$$C_S \approx \frac{y_{21S}}{2\pi f_{gu}} \quad (5.54)$$

Die vereinfachte Formel (5.54) ist für die Praxis in Anbetracht der Bauteiltoleranzen meist genügend genau. Der Fehler liegt je nach Wert für R_S im Bereich 5%..30%.

Herleitungen der Gleichungen (5.53), (5.54):

Mathematisch ist der Wert für C_S für f_{gu} nach dem Amplitudengang in Bild 5-26 zu bestimmen:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \left| \frac{v_{Uf_{gu}}}{v_{Umax}} \right| \quad (5.55)$$

Dies erfolgt unter Verwendung von (5.47), wobei R_S gegen den komplexen Widerstand $Z_S = R_S \parallel C_S$ ersetzt wird. Die Maximalverstärkung v_{Umax} nach (5.41) ist ein Spezialfall von (5.47). Sie wird erreicht wenn $Z_S = 0$ gesetzt wird:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \left| \frac{\frac{-y_{21S}R'_L r_{DS}}{R'_L + r_{DS} + (1 + y_{21S}r_{DS})Z_S}}{\frac{-y_{21S}R'_L r_{DS}}{R'_L + r_{DS}}} \right| \quad Z_S = \frac{R_S}{1 + j\omega R_S C_S}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \left| \frac{(r_{DS} + R'_L)(1 + j\omega R_S C_S)}{r_{DS}(1 + j\omega R_S C_S) + R'_L(1 + j\omega R_S C_S) + R_S(1 + y_{21S}r_{DS})} \right| \quad (5.56)$$

Die formale Lösung von (5.56) ist wegen der aus Betragsrechnung resultierenden quadratischen Gleichung aufwendig. Bequem ist dies aber mit einem Mathematikprogramm, wie z.B. Maple zu lösen:

```
> restart;
g:=(rds+RL)*(1+I*w*RS*CS)/(rds*(1+I*w*RS*CS)+RL*(1+I*w*RS*CS)+RS*(1+y21s*rds));
g:=evalc(abs(g));
CS:=solve(g^2=1/2,CS);
```

$$g = \frac{(rds + RL)(1 + I w RS CS)}{rds(1 + I w RS CS) + RL(1 + I w RS CS) + RS(1 + y21s rds)}$$

$$CS = \frac{\sqrt{-2 rds RL + RS^2 y21s^2 rds^2 + 2 RS y21s rds^2 - rds^2 - RL^2 + 2 RS^2 y21s rds + 2 RS rds + 2 RL RS y21s rds + RS^2 + 2 RL RS}}{(rds + RL) RS w}$$

$$\frac{\sqrt{-2 rds RL + RS^2 y21s^2 rds^2 + 2 RS y21s rds^2 - rds^2 - RL^2 + 2 RS^2 y21s rds + 2 RS rds + 2 RL RS y21s rds + RS^2 + 2 RL RS}}{(rds + RL) RS w}$$

Mit einfachen algebraischen Umformungen und Einsetzen von $w = 2\pi f_{gu}$ erhalten wir die Gleichung (5.53).

Die vereinfachte Formel nach (5.54) weist einen Fehler im Prozentbereich auf. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Toleranzen für die Bauteile meist 20% betragen, ist der Fehler mit der Näherungsformel in der Regel vertretbar.

Die Richtigkeit der Näherung (5.54) begründet sich in der Vorgabe dass $r_{DS} \rightarrow \infty$:

$$\lim_{r_{DS} \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2R_S (r_{DS} + R'_L)(1 + y_{21S} r_{DS}) + [R_S (1 + y_{21S} r_{DS})]^2 - (r_{DS} + R'_L)^2}}{2\pi f_{gu} R_S (r_{DS} + R'_L)} = \frac{\sqrt{R_S^2 y_{21S}^2 + 2R_S y_{21S} - 1}}{2\pi f_{gu} R_S} \quad (5.57)$$

Werden Praxiswerte für R_S und y_{21S} eingesetzt, wird $2R_S y_{21S} \approx 1$. Die Näherung (5.57) vereinfacht sich weiter zu:

$$C_S \approx \frac{\sqrt{R_S^2 y_{21S}^2 + 1 - 1}}{2\pi f_{gu} R_S} = \frac{y_{21S}}{2\pi f_{gu}} \quad (5.58)$$

Beispiel 5-7: Frequenzbestimmender Sourcekondensator.

Man bestimme den Wert des Sourcekondensators für eine Grenzfrequenz von 100Hz. Die Kondensatoren C_1 , C_2 sind nicht frequenzbestimmend.

 


Bild 5-27: Schaltbild für die Berechnung des Sourcekondensators in Beispiel 5-7.

Lösung:

Unter Verwendung von (5.57), (5.58) findet man direkt:

Vorgaben:

$$R_4 := 2.2k\Omega \quad R_3 := 3.3k\Omega \quad R_L := 10k\Omega \quad f_{gu} := 100Hz$$

$$y_{21S} := 2.8mS \quad r_{DS} := 100k\Omega$$

Berechnungen:

$$R_L' := \frac{R_3 \cdot R_L}{R_3 + R_L} \quad R_L' = 2.481 \times 10^3 \Omega$$

$$C_3 := \frac{\sqrt{2 \cdot R_4 \cdot (r_{DS} + R_L') \cdot (1 + y_{21S} \cdot r_{DS}) + [R_4 \cdot (1 + y_{21S} \cdot r_{DS})]^2 - (r_{DS} + R_L')^2}}{2\pi \cdot f_{gu} \cdot R_4 \cdot (r_{DS} + R_L')} \quad C_3 = 4.983 \times 10^{-6} F$$

$$C_3 := \frac{y_{21S}}{2\pi \cdot f_{gu}} \quad (\text{Näherung}) \quad C_3 = 4.456 \times 10^{-6} F$$

Beispiel 5-8: Vollständige Dimensionierung einer Verstärkerstufe in Sourceschaltung.

Zu realisieren ist die Dimensionierung einer Sourceschaltung nach Bild 5-28. Bei der unteren Grenzfrequenz soll der Amplitudengang mit 20dB/Dekade sinken.

 


Bild 5-28: Schaltbild der zu dimensionierenden Verstärkerstufe in Beispiel 5-8.

Vorgaben:

$$U_{DD} = 24V \quad U_P = -3V \dots -6V \quad I_{DSS} = 12mA \dots 15mA \quad I_D = 5 \pm 1mA$$

$$r_{DS} = 50k\Omega \quad R_L = 2k\Omega \quad R_G = 1M\Omega \quad r_{1S}' \geq 2M\Omega$$

$$I_Q = 10\mu A \quad U_{DS} = 10V \quad f_{gu} = 300Hz$$

Lösung:

Zuerst wird die DC-Dimensionierung vorgenommen:

Vorgaben:

$$\begin{aligned}
 U_{DD} &:= 24\text{V} & U_{Pmin} &:= -3\text{V} & U_{Pmax} &:= -6\text{V} & U_{DS} &:= 10\text{V} \\
 I_{Dmin} &:= 4\text{mA} & I_{Dmax} &:= 6\text{mA} & I_{DSSmin} &:= 12\text{mA} & I_{DSSmax} &:= 15\text{mA} \\
 r_{1Smin} &:= 2\text{M}\Omega & R_G &:= 1\text{M}\Omega & f_{gu} &:= 300\text{Hz} & r_{DS} &:= 50\text{k}\Omega \\
 R_L &:= 2\text{k}\Omega & I_Q &:= 10\mu\text{A}
 \end{aligned}$$

Berechnung der Widerstände:

$$R_4 := \frac{|U_{Pmax}| \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}}\right) - |U_{Pmin}| \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmin}}{I_{DSSmin}}}\right)}{|I_{Dmax} - I_{Dmin}|} \quad R_4 = 468.659 \times 10^0 \Omega$$

$$R_3 := \frac{U_{DD} - U_{DS} - I_{Dmax} \cdot R_4}{I_{Dmax}} \quad R_3 = 1.865 \times 10^3 \Omega$$

$$U_{R2} := U_{Pmax} \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}}\right) + I_{Dmax} \cdot R_4 \quad U_{R2} = 606.686 \times 10^{-3} \text{V}$$

$$R_1 := \frac{U_{DD} - U_{R2}}{I_Q} \quad R_1 = 2.339 \times 10^6 \Omega$$

$$R_2 := \frac{U_{R2}}{I_Q} \quad R_2 = 60.669 \times 10^3 \Omega$$

$$R_{12} := \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad R_{12} = 59.135 \times 10^3 \Omega$$

$$R_{2Amin} := r_{1Smin} - R_{12} \quad R_{2Amin} = 1.941 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{2A} := \text{ceilNormH}(R_{2Amin}, E12) = (2.2 \times 10^6 \Omega)$$

Anschliessend erfolgt die Bestimmung der Ein- und Ausgangswiderstände. Sie bilden auch die Grundlage für die Dimensionierung der Kondensatoren. Aus der Vorgabe der Amplitudensteilheit ergibt sich, dass nur ein Kondensator frequenzbestimmend sein darf. Hier wählt man C_3 , weil der Sourcekondensator in der Regel den grössten Wert hat. Alle anderen Kondensatoren werden ebenfalls auf die Grenzfrequenz dimensioniert, aber nachher mit dem Faktor 10 multipliziert. So haben C_p , C_2 keinen Einfluss mehr auf die untere Grenzfrequenz. Die Verstärkung der gesamten Stufe im mittleren Frequenzbereich wo die Kondensatoren wechselstrommässig als Kurzschlüsse betrachten werden, wird nach (5.41) bestimmt:

Ein- und Ausgangswiderstände:

$$r_{1S} := R_{12} + R_{2A} \quad r_{1S} = 2.259 \times 10^6 \Omega$$

$$r_{2S} := r_{DS} \quad r_{2S} = 50 \times 10^3 \Omega$$

$$r'_{2S} := \frac{r_{DS} \cdot R_3}{r_{DS} + R_3} \quad r'_{2S} = 1.798 \times 10^3 \Omega$$

Kondensatoren:

$$y_{21S} := \frac{2}{|U_{pmax}|} \cdot \sqrt{I_{Dmax} \cdot I_{DSSmax}} \quad y_{21S} = 3.162 \times 10^{-3} S$$

$$C_4 := \frac{y_{21S}}{2\pi \cdot f_{gu}} \quad C_4 = 1.678 \times 10^{-6} F$$

$$C_1 := \frac{10}{2\pi \cdot f_{gu} \cdot (R_G + r_{1S})} \quad \text{(Nicht frequenzbestimmend)} \quad C_1 = 1.628 \times 10^{-9} F$$

$$C_2 := \frac{10}{2\pi \cdot f_{gu} \cdot (R_L + r'_{2S})} \quad \text{(Nicht frequenzbestimmend)} \quad C_2 = 1.397 \times 10^{-6} F$$

$$R'_L := \frac{R_L \cdot R_3}{R_L + R_3} \quad R'_L = 964.984 \times 10^0 \Omega$$

Spannungsverstärkung:

$$v_U := \frac{-y_{21S} \cdot r_{DS} \cdot R'_L}{r_{DS} + R'_L} \quad v_U = -2.994 \times 10^0$$

Beispiel 5-9: Analyse Verstärkerstufe in Sourceschaltung.

Gegeben ist die Verstärkerstufe nach Bild 5-29. Zu bestimmen sind:

- a.) v_U im mittleren Frequenzbereich
- b.) Δv_U , wenn $\Delta I_D = I_D \pm 0.5mA$ beträgt.

 


Bild 5-29: Schaltbild für die Berechnung der Spannungsverstärkung in Beispiel 5-9.

Lösung:

Der Drainstrom I_D wurde bereits in Beispiel 5-4 mit $I_D = 3.5mA$ bestimmt. Die restlichen Berechnungen werden mit (5.4) und (5.41):

Vorgaben:

$$U_{DD} := 12V \quad U_p := -3V \quad I_{DSS} := 10mA$$

$$R_4 := 350\Omega \quad R_3 := 1k\Omega \quad \Delta I_D := 0.5mA \quad I_D = 3.5 \times 10^{-3} A$$

Berechnungen:

$$R'_L := R_3 \quad \text{(weil kein rds spezifiziert)}$$

a.) v_U

$$y_{21S} := \frac{2}{|U_p|} \cdot \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}} \quad y_{21S} = 3.944 \times 10^{-3} S$$

$$v_{US} := -y_{21S} \cdot R'_L \quad v_{US} = -3.944$$

b.) Δv_U

$$\Delta y_{21S} := \frac{2}{|U_p|} \cdot \left[\sqrt{(I_D + \Delta I_D) \cdot I_{DSS}} - \sqrt{(I_D - \Delta I_D) \cdot I_{DSS}} \right] \quad \Delta y_{21S} = 5.649 \times 10^{-4} S$$

$$\Delta v_U := -\Delta y_{21S} \cdot R'_L \quad |\Delta v_U| = 0.565$$

5.5 Gateschaltung

Die Gateschaltung hat eine hohe Spannungsverstärkung. Der Eingangswiderstand ist klein und liegt typisch im 100Ω bis $k\Omega$ -Bereich. Der Ausgangswiderstand ist hoch und wird primär durch den Drainwiderstand R_3 bestimmt. Vom Verhalten her ist die Gateschaltung mit der Basisschaltung zu vergleichen, jedoch ist die erreichbare Stufenverstärkung in der Regel kleiner.

 


Bild 5-30: Einstufiger FET-Verstärker in Gateschaltung.

5.5.1 Kenngrößen der Gateschaltung:

$$v_{UG} = \frac{(y_{21S} r_{DS} + 1) R'_L}{r_{DS} + R'_L} \quad R'_L = R_L \parallel R_3 \quad (5.59)$$

$$r_{1G} = \frac{r_{DS} + R'_L}{y_{21S} r_{DS} + 1} \quad (5.60)$$

$$r'_{1G} = R_4 \parallel r_{1G} = \frac{R_4 (R'_L + r_{DS})}{R'_L + r_{DS} + R_4 (1 + y_{21S} r_{DS})} \quad (5.61)$$

$$r_{2G} = r_{DS} + R'_4 (1 + y_{21S} r_{DS}) \quad R'_4 = R_4 \parallel R_G \quad (5.62)$$

$$r'_{2G} = R_3 \parallel r_{2G} = \quad (5.63)$$

5.5.2 Herleitung der Gleichungen für die Kenngrößen der Gateschaltung

Ausgehend vom Bild 5-30 wird das wechselstrommässige Ersatzschaltbild gemäss Bild 5-31 abgeleitet. Es bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Betrachtungen. Da das Gate an Masse liegt, erfolgt ein Vorzeichenwechsel bei der Eingangsspannung. Für die Stromquelle in Bild 5-31 gilt daher $-y_{21S}u_1$.


 


Bild 5-31: Wechselstrommässiges Ersatzschaltbild für die Gateschaltung nach Bild 5-30.

Eingangswiderstand r_{1G}

 Der Eingangswiderstand der Schaltung wird über den Eingangswiderstand r_{1G} am Sourceanschluss bestimmt. In den Knoten A und B gilt für die Schaltung nach Bild 5-32:



$$u_1 + u_{r_{DS}} = u_2$$

$$A: \quad i_1 + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} - y_{21S}u_1 = 0$$

$$B: \quad y_{21S}u_1 - \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} - \frac{u_2}{R_L} = 0$$

$$R_L' = R_L \parallel R_3$$

$$\rightarrow u_2 = u_1 (1 + y_{21S}r_{DS}) - i_1 r_{DS}$$

$$\rightarrow u_2 = \frac{u_1 R_L' (1 + y_{21S}r_{DS})}{r_{DS} + R_L'}$$

Bild 5-32: Ersatzschaltbild für die Bestimmung des Eingangswiderstandes der Gateschaltung nach Bild 5-31.

Beide Knoten werden nach u_2 umgestellt und gleichgesetzt. Der Eingangswiderstand r_{1G} wird nachher direkt:

$$u_1 (1 + y_{21S}r_{DS}) - i_1 r_{DS} = \frac{u_1 R_L' (1 + y_{21S}r_{DS})}{r_{DS} + R_L'} \quad \rightarrow u_1 (1 + y_{21S}r_{DS}) = i_1 (r_{DS} + R_L')$$

$$r_{1G} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{R_L' + r_{DS}}{1 + y_{21S}r_{DS}} \quad (5.64)$$


Der Schaltungseingangswiderstand wird durch Parallelschaltung mit R_4 bestimmt. Bemerkenswert sind auch die Grenzwerte bei $r_{DS} \rightarrow \infty$:

$$r_{1G\infty} = \lim_{r_{DS} \rightarrow \infty} \frac{R_L' + r_{DS}}{1 + y_{21S}r_{DS}} = \frac{1}{y_{21S}} \quad (5.65)$$

$$r_{1G\infty}' = \lim_{r_{DS} \rightarrow \infty} \frac{R_4 (R_L' + r_{DS})}{R_L' + r_{DS} + R_4 (1 + y_{21S}r_{DS})} = \frac{R_4}{1 + y_{21S}R_4} \quad (5.66)$$

Ausgangswiderstand r_{2G}

 Der Ausgangswiderstand wird r_2 wird über u_2/i_2 bestimmt. Für diese Betrachtung wird das Ersatzschaltbild vereinfacht.



$$u_1 = u_1' \quad u_1 + u_{r_{DS}} = u_2$$

$$R'_4 = R_4 \parallel R_G$$

$$A: \quad \frac{u_1}{R'_4} = -y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}}$$

$$\rightarrow u_1 = \frac{u_2 R'_4}{r_{DS} + R'_4 + y_{21S} R'_4 r_{DS}}$$

$$B: \quad i_2 = -y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}}$$

$$\rightarrow u_1 = \frac{u_2 - i_2 r_{DS}}{1 + y_{21S} r_{DS}}$$

Bild 5-33: Ersatzschaltbild für die Bestimmung des Ausgangswiderstandes der Gateschaltung nach Bild 5-31.

Mit dem Gleichsetzen der Knotengleichungen für A und B findet man direkt den Ausgangswiderstand des FET:

$$\frac{u_2 R'_4}{r_{DS} + R'_4 + y_{21S} R'_4 r_{DS}} = \frac{u_2 - i_2 r_{DS}}{1 + y_{21S} r_{DS}}$$

(5.67)


$$r_{2G} = \frac{u_2}{i_2} = r_{DS} + R'_4 (1 + y_{21S} r_{DS})$$

Der Schaltungsausgangswiderstand wird durch Parallelschaltung mit R_3 bestimmt.

Wird die Schaltung von einer idealen Spannungsquelle angesteuert, ist $R_G = 0$. Damit vereinfacht sich der Ausgangswiderstand zu $r_{2G} = r_{DS}$.

Spannungsverstärkung v_{UG}

 Zur Herleitung der Spannungsverstärkung wird das Ersatzschaltbild nach Bild 5-31 angepasst. Es wird wie in den vorhergehenden Fällen vorgegangen. Wie bei der Spannungsverstärkungsrechnung üblich, geht man davon aus, dass von einer Spannungsquelle eingespeist wird. Daher ist nur der Drainknoten relevant.



$$u_1 + u_{r_{DS}} = u_2 \quad R'_L = R_3 \parallel R_L$$


$$B: \quad -\frac{u_2}{R'_L} + y_{21S} u_1 - \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} = 0$$

$$\rightarrow v_{UG} \frac{u_2}{u_1} = \frac{R'_L (1 + y_{21S} r_{DS})}{r_{DS} + R'_L}$$

Bild 5-34: Ersatzschaltbild für die Bestimmung der Spannungsverstärkung der Gateschaltung nach Bild 5-31.

Stromverstärkung v_{IG}

 Bei der Gateschaltung liegt wegen des endlichen Eingangswiderstandes keine leistungslose Ansteuerung vor. Deshalb kann für diese Schaltung eine Stromverstärkung $v_{IG}=i_2/i_1$ definiert werden.



$$\begin{aligned}
 u_1 + u_{r_{DS}} &= u_2 & u_1' &= u_1 & i_2 &= -\frac{u_2}{R'_L} \\
 A: \quad i_1 - y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} &= \frac{u_1}{R_4} & \rightarrow u_1 &= \frac{i_1 R_4 r_{DS} + u_2 R_4}{r_{DS} + y_{21S} R_4 r_{DS}} \\
 B: \quad i_2 &= -y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} & \rightarrow u_1 &= \frac{u_2 (r_{DS} + R'_L)}{1 + y_{21S} r_{DS}}
 \end{aligned}$$

Bild 5-35: Ersatzschaltbild für die Bestimmung der Stromverstärkung der Gateschaltung nach Bild 5-31.

Zur Lösung werden die Knotengleichungen gleich gesetzt und u_2 mit i_2 beschrieben:

$$\begin{aligned}
 u_2 &= -i_2 R'_L \\
 \frac{u_2 i_1 R_4 r_{DS} + u_2 R_4}{r_{DS} + y_{21S} R_4 r_{DS}} &= \frac{-i_2 R'_L (r_{DS} + R'_L)}{1 + y_{21S} r_{DS}} \quad \rightarrow v_{IG} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{-R_4 (1 + y_{21S} r_{DS})}{R'_L (r_{DS} + R'_L + y_{21S} R_4 (r_{DS} + R'_L))} \quad (5.68)
 \end{aligned}$$

Für den Fall $r_{DS} \rightarrow \infty$ vereinfacht sich die Formel zu:

$$v_{IG\infty} = \lim_{r_{DS} \rightarrow \infty} \frac{-R_4 (1 + y_{21S} r_{DS})}{R'_L (r_{DS} + R'_L + y_{21S} R_4 (r_{DS} + R'_L))} = \frac{-y_{21S} R_4}{R'_L (1 + y_{21S} R_4)} \quad (5.69)$$

5.6 Drainschaltung

Sie wird meist als Entkopplungsstufe oder Impedanzwandler verwendet und ist von den Eigenschaften her ähnlich der Emitterfolgerschaltung bei den Bipolartransistoren.

 


Bild 5-36: Einstufiger FET-Verstärker in Drainschaltung.

5.6.1 Kenngrößen der Drainschaltung:

Für die Drainschaltung gelten die Dimensionierungsformeln:

$$v_{UD} = \frac{y_{21S} R'_L r_{DS}}{r_{DS} + R'_L (1 + y_{21S} r_{DS})} \quad R'_L = R_4 \parallel R_L \quad (5.70)$$

$$r_{1D} = \infty \quad (5.71)$$

$$r_{2D} = \frac{r_{DS}}{1 + y_{21S} r_{DS}} = \frac{1}{y_{21S} + y_{22S}} \quad (5.72)$$

$$r'_{2D} = r_{2D} \parallel R_4 \quad (5.73)$$

5.6.2 Herleitung der Gleichungen für die Drainschaltung

Für die Herleitungen wird das vereinfachte Ersatzschaltbild nach Bild 5-37 verwendet:

 



Bild 5-37: Vereinfachtes wechselstrommässiges Ersatzschaltbild der Drainschaltung nach Bild 5-36.

Eingangswiderstand r_{1D}

Der Eingangswiderstand ist sofort ersichtlich und bedarf keiner weiteren Erläuterungen.

Ausgangswiderstand r_{2D}

 Der Ansatz zur Bestimmung des Ausgangswiderstandes wird aus dem Ersatzschaltbild nach Bild 5-37 abgeleitet.



$$u_1 = 0 = u_1' + u_2 \rightarrow u_1' = -u_2$$

$$u_{r_{DS}} = u_2 \quad R_4' = R_4 \parallel R_L$$

$$A: \quad i_2 + y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} = 0$$

$$\rightarrow r_{2D} = \frac{r_{DS}}{1 + y_{21S} r_{DS}}$$

Bild 5-38: Ersatzschaltbild für die Bestimmung des Ausgangswiderstandes der Drainschaltung nach Bild 5-36.

Für $r_{DS} \rightarrow \infty$ strebt der Ausgangswiderstand nach:

$$r_{2D\infty} = \lim_{r_{DS} \leftarrow \infty} \frac{r_{DS}}{1 + y_{21S} r_{DS}} = \frac{1}{y_{21S}} \quad (5.74)$$

Spannungsverstärkung v_{UD}

Für den Ansatz zur Herleitung der Spannungsverstärkung v_{UD} wird das Ersatzschaltbild nach Bild 5-38 verwendet.

$$u_1 = u_1' + u_2 \quad u_2 + u_{r_{DS}} = 0 \quad R_L' = R_4 \parallel R_L$$

$$A: \quad y_{21S} u_1' + \frac{u_{r_{DS}}}{r_{DS}} = \frac{u_2}{R_L'}$$

$$y_{21S} (u_1 - u_2) + \frac{-u_2}{r_{DS}} = \frac{u_2}{R_L'} \quad \rightarrow v_{UD} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{y_{21S} R_L' r_{DS}}{r_{DS} + R_L' (1 + y_{21S} r_{DS})} \quad (5.75)$$

Für grosse r_{DS} ($r_{DS} \rightarrow \infty$) strebt der Ausgangswiderstand nach:

$$v_{UD\infty} = \lim_{r_{DS} \rightarrow \infty} \frac{y_{21S} R_L' r_{DS}}{r_{DS} + R_L' (1 + y_{21S} r_{DS})} = \frac{y_{21S} R_L'}{1 + y_{21S} R_L'} \quad (5.76)$$

5.7 IGFET

Bei diesen FET ist das Gate mit einer dünnen Isolationsschicht vom Leitungskanal isoliert. Synonym werden diese FET auch als MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) bezeichnet.

Die Steuerung des Stromflusses erfolgt durch Influenz. Das elektrische Verhalten des Kanals ist praktisch gleich wie beim JFET. IGFET werden heute grösstenteils für Leistungsanwendungen eingesetzt. Sie erlauben die praktisch leistungslose Steuerung von grossen Strömen.

Für Kleinsignalanwendungen werden IGFET ebenfalls eingesetzt, bis in den HF-Bereich. Besonderheiten sind sog. Dual-Gate MOSFET. Sie verfügen über zwei Gateanschlüsse. Das zweite Gate dient zur Steuerung der Steilheit.

Durch die Gateisolation sind IGFET sowohl selbstleitende Typen DMOSFET (bei $U_{GS}=0V$) wie auch selbstsperrende Typen EMOSFET (bei $U_{GS}=0V$) möglich. Umgangssprachlich werden selbstleitende IGFET auch als *Verarmungstypen* bezeichnet und selbstsperrende Typen als *Anreicherungstypen*, obwohl das nicht ganz korrekt ist.

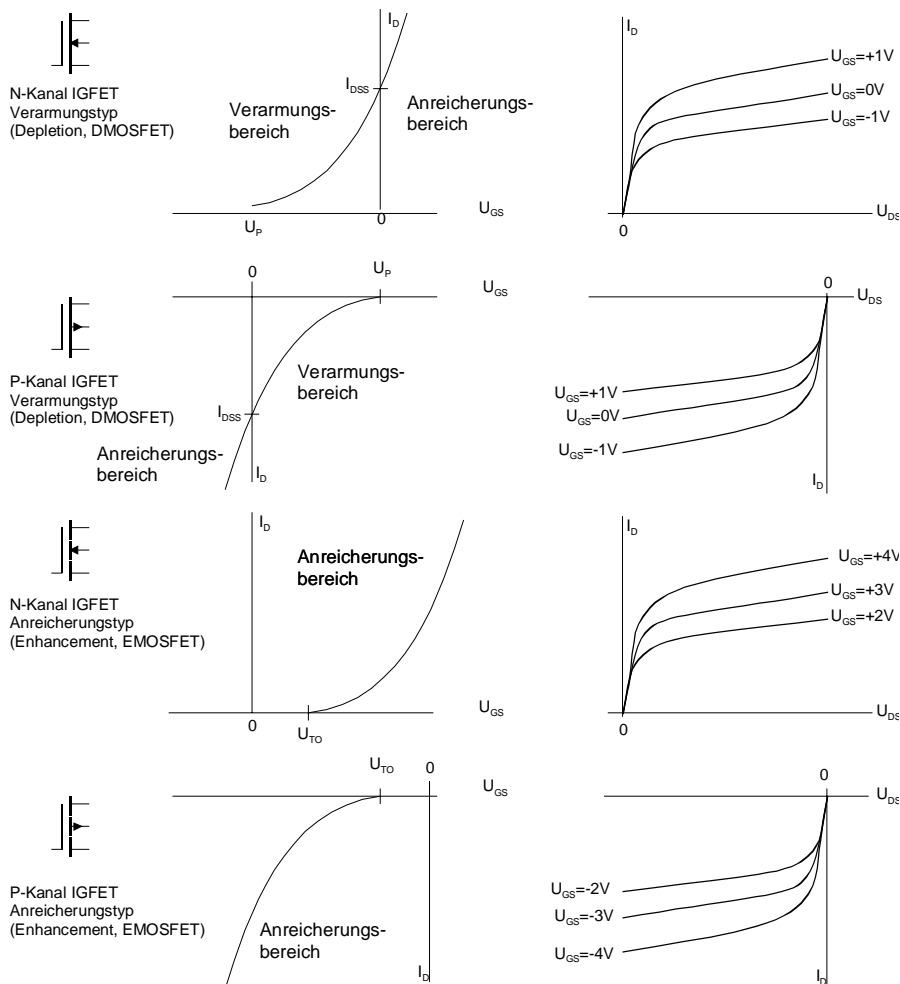


Bild 5-39: Schaltsymbole und Kennlinien der IGFET.

IGFET haben oft einen zusätzlichen Anschluss, das sog. Substrat-Gate auch Back-Gate genannt. Es wird im Regelfall mit dem Sourceanschluss verbunden. Über das Substrat-Gate kann die Steilheit beeinflusst werden. Weiterführende Informationen zur Steuerungsfunktion des Substrat-Gate sind in [TEX76, S.113ff] zu finden.

5.7.1 Selbstleitende IGFET

Sie sind vom Verhalten her genau gleich wie JFETs. Da aber IGFET keine Gate-Diode besitzen, können sie auch im Anreicherungsbereich ($U_{GS} > 0V$ bei einem N-Kanal FET) betrieben werden. Die DC-Kenngrößen sind auch U_P und I_{DSS} . Die formalen Zusammenhänge für $I_D(U_{GS})$ und $U_{GS}(I_D)$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2 \quad (5.77)$$

$$U_{GS} = U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) \quad (5.78)$$

$$y_{21S} = \frac{2\sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}}{|U_P|} \quad (5.79)$$

5.7.2 Selbstsperrende IGFET

Selbstsperrende IGFET arbeiten nur im Anreicherungsbereich. Man definiert hier eine Spannung U_{TO} (Turn On Voltage). Sie definiert die Schwelle, bei der ein signifikanter Stromfluss einsetzt, ähnlich U_P beim JFET. Die $I_D(U_{GS})$ -Kennlinie hat ebenfalls einen quadratischen Verlauf.

$$I_D = \frac{(U_{GS} - U_{TO})^2 I_{DX}}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} = k_P (U_{GS} - U_{TO})^2 \quad \forall |U_{TO}| \leq |U_{GS}| \quad (5.80)$$

$$k_P = \frac{I_{DX}}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} \quad (5.81)$$

$$U_{GS} = U_{TO} + (U_{GSX} - U_{TO}) \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}} \quad (5.82)$$

 


Bild 5-40: $I_D(U_{GS})$ -Kennlinie des selbstsperrenden IGFET.

Das Wertepaar (I_D, U_{GSX}) stellt einen beliebigen Punkt der in der $I_D(U_{GS})$ -Kennlinie dar. Der Parameter k_P ist ein typspezifischer Parameter. Die Steilheit wird analog zum JFET:

$$y_{21S} = \frac{2}{(U_{GSX} - U_{TO})} \sqrt{I_D I_{DX}} \quad (5.83)$$

$$= \frac{2I_{DX} (U_{GS} - U_{TO})}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} = 2k_P (U_{GS} - U_{TO}) \quad (5.84)$$

Für Leistungsanwendungen verwendet man selbstsperrende IGFET. Sie können meist direkt mit Logikpegel angesteuert werden. Leistungs-IGFET haben aber in der Regel recht grosse Gatekapazitäten (im nF Bereich). Die Ansteuerungsstufe muss bei Schaltvorgängen in der Lage sein diese Kapazitäten schnell umzuladen. Aus diesem Grunde ist die Steuerung nicht ganz leistungslos.

Begründung der Kennlinie und Steilheit

Die Kennlinie nach muss als quadratische Funktion folgende Bedingungen erfüllen:

$$\begin{aligned} f(U_{GS})|_{U_{GS}=U_{TO}} &= 0 \\ f(U_{GS})|_{U_{GS}=U_{GSX}} &= I_{DX} \\ f(U_{GS})|_{U_{GS}=U_{TO}} &= \min f(U_{GS}) \end{aligned}$$

Aus der ersten und dritten Forderung erkennt man, dass nur eine Parabel mit einer doppelten Nullstelle bei U_{TO} diese Bedingung erfüllt. Dies wird mit dem Binom im Zähler von (5.85) erfüllt. Die zweite Bedingung wird durch die Skalierung mit dem Nennerbinom und der Multiplikation mit I_{DX} erfüllt. Das Nennerbinom setzt den Funktionswert bei U_{GSX} auf 1. Mit I_{DX} multipliziert wird die zweite Bedingung erfüllt.

$$I_D = \frac{(U_{GS} - U_{TO})^2}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} I_{DX} \quad (5.85)$$

Aus der Darstellung (5.85) kann durch Differenziation die Steilheit beim selbstsperrenden IGFET bestimmt werden und wir erhalten die Formel (5.84):

$$\begin{aligned} y_{21s} &= \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = \frac{\partial}{\partial U_{GS}} \frac{(U_{GS} - U_{TO})^2}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} I_{DX} = \frac{I_{DX}}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} \frac{\partial}{\partial U_{GS}} (U_{GS}^2 - 2U_{GS}U_{TO} + U_{TO}^2) \\ &= \frac{2I_{DX} (U_{GS} - U_{TO})}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} \end{aligned}$$

Wird nun für U_{GS} die Beziehung (5.82) eingesetzt erhält man die Gleichung (5.83):

$$y_{21s} = g_m = \frac{2I_{DX} \left(U_{TO} + (U_{GSX} - U_{TO}) \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}} - U_{TO} \right)}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} = \frac{2I_{DX} \cancel{(U_{GSX} - U_{TO})} \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}}}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} = \frac{2\sqrt{I_D I_{DX}}}{(U_{GSX} - U_{TO})}$$

Gleichung (5.82) lässt sich direkt durch algebraische Umformung aus (5.80) ableiten:

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{(U_{GS} - U_{TO})^2 I_{DX}}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} \\ \frac{I_D}{I_{DX}} &= \frac{(U_{GS} - U_{TO})^2}{(U_{GSX} - U_{TO})^2} \\ \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}} &= \frac{(U_{GS} - U_{TO})}{(U_{GSX} - U_{TO})} \quad \rightarrow U_{GS} = U_{TO} + (U_{GSX} - U_{TO}) \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}} \end{aligned} \quad (5.86)$$

5.7.3 DC-Dimensionierung

Sie erfolgt beim Verarmungstyp vom Vorgehen genau gleich wie bei einer JFET-Stufe. Es werden dieselben Parameter verwendet.

Beim Anreicherungstyp ist das Vorgehen ähnlich. Als Besonderheit kann beim Anreicherungstyp eine Stabilisierung des Arbeitspunktes gegenüber Exemplarstreuungen des FET mit einem Rückführwiderstand nach Bild 5-41c erfolgen.

 


Bild 5-41: Die Arbeitspunkteinstellung beim selbstsperrenden IGFET ist auf drei Arten üblich:

- a.) Arbeitspunkteinstellung mit fester Quelle U_{GG}.
- b.) Einstellung mit Spannungsteiler.
- c.) Einstellung mit Rückführwiderstand.

Der Rückführwiderstand stellt eine Parallel-Parallel-Gegenkopplung dar. Sie wirkt DC-mässig, wie auch im AC-Bereich. Dadurch sinken die Ein- und Ausgangswiderstände, sowie die Verstärkung der Stufe. In vielen Fällen sind diese Folgen unerwünscht.

Durch eine Beschaltung nach Bild 5-42 können diese Folgen im AC-Bereich eliminiert werden. Die Widerstände R_{G1} , R_{G2} sind typischerweise im MΩ-Bereich.

 


Bild 5-42: Durch die Aufteilung des Rückführwiderstandes R_G nach Bild 5-41c und Abblockkondensator C wirkt die Parallel-Parallel Gegenkopplung nur noch DC-mässig.

Unterstellt man für die Schaltung nach Bild 5-42, dass die Spannung über dem FET und R_D hälftig aufgeteilt wird, wird der Wert für R_D :

$$R_D = \frac{U_{DD}}{2 k_P \left(\frac{U_{DD}}{2} - U_{TO} \right)^2} \quad \left(U_{DS} = U_{RD} = \frac{U_{DD}}{2} \right) \quad (5.87)$$

Begründung der Gleichung (5.87)

Für den Drainstrom gilt nach (5.81):

$$I_D = k_p (U_{GS} - U_{TO})^2 \quad |U_{TO}| \leq |U_{GS}| \quad (5.88)$$

Für eine maximal symmetrische Aussteuerbarkeit der Stufe wird $U_{DS} = U_{DD}/2$ gewählt. Da $U_{GS} = U_{DS}$ wird (5.88)

$$I_D = k_p \left(\frac{U_{DD}}{2} - U_{TO} \right)^2 \quad |U_{TO}| \leq |U_{GS}| \quad (5.89)$$

Daraus folgt direkt der Wert für R_D :

$$R_D = \frac{U_{RD}}{I_D} = \frac{U_{DD}}{2 k_p \left(\frac{U_{DD}}{2} - U_{TO} \right)^2} \quad \left(U_{DS} = U_{RD} = \frac{U_{DD}}{2} \right) \quad (5.90)$$

Beispiel 5-10: DC Dimensionierung einer Stufe EMOSFET.

Gegeben sei die Verstärkerstufe nach Bild 5-43. Zu bestimmen ist R_D für maximale Aussteuerbarkeit:

 


Bild 5-43: Schaltbild für die Dimensionierung des Drainwiderstandes in Beispiel 5-10.

Lösung:

R_D wird direkt mit (5.87) bestimmt:

Vorgaben:

$$U_{DD} := 15V \quad U_{TO} := 3V \quad k_p := 0.0003 \frac{A}{V^2}$$

Berechnung:

$$R_D := \frac{U_{DD}}{2 \cdot k_p \cdot \left(\frac{U_{DD}}{2} - U_{TO} \right)^2} \quad R_D = 1.235 \times 10^3 \Omega$$

5.7.4 Arbeitspunktanalyse

Die Analyse des Arbeitspunktes bei gegebener Beschaltung kann auf verschiedenartige Weise erfolgen. Grundsätzlich ist es möglich, aus den Kenngrößen U_{TO} und $I_{DX}(U_{GSX})$ durch Verschiebung der Kennlinie ein zugehöriges U_P und I_{DSS} zu bestimmen und dann mit der bereits bekannten Arbeitspunktformel (5.25) zu rechnen.

Alternativ kann ein direkter Ansatz erfolgen. U_{GSX} und I_{DX} verkörpern einen beliebigen Messwert in der Kennlinie für ein $U_{GS} > U_{TO}$ beim N-Kanal IGFET.

 


Bild 5-44: Schaltbild zur DC-Analyse beim IGFET.

$$U_{R2} - I_D R_4 = U_{GS} = U_{TO} + (U_{GSX} - U_{TO}) \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}}$$

$$U_{R2} - I_D R_4 - U_{TO} = (U_{GSX} - U_{TO}) \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}}$$

$$(U_{R2} - I_D R_4 - U_{TO})^2 = (U_{GSX} - U_{TO})^2 \frac{I_D}{I_{DX}}$$

Die quadratische Gleichung kann mit etwas Aufwand formal gelöst werden und man erhält das Resultat:

$$I_D = (U_{GSX} - U_{TO}) \frac{U_{GSX} - U_{TO} \pm \sqrt{(U_{GSX} - U_{TO})^2 + 4I_{DX}R_4(U_{R2} - U_{TO})}}{2I_{DX}R_4} + \frac{U_{R2} - U_{TO}}{R_4} \quad (5.91)$$

Beispiel 5-11: Analyse des Arbeitspunktes beim IGFET.

Man bestimme I_D , U_{GS} und U_{DS} der Verstärkerstufe in Bild 5-45:

 


Bild 5-45: Schaltbild für Arbeitspunktanalyse beim IGFET nach Beispiel 5-11 .

Lösung:

Zuerst wird I_D mit (5.91) bestimmt. Anschliessend wird U_{GS} mit (5.86) berechnet. Aus I_D , U_{DD} und den Widerständen R_3, R_4 ergibt sich aus der Maschengleichung direkt U_{DS} .

Vorgaben:

$U_{DD} := 24V$ $R_1 := 40.5M\Omega$ $R_2 := 12.8M\Omega$ $U_{TO} := 1.8V$

$R_4 := 2.2k\Omega$ $R_3 := 6.4k\Omega$ $I_{DX} := 40mA$ $U_{GSX} := 6V$

Berechnungen:

$$U_{R2} := \frac{U_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \qquad U_{R2} = 5.764V$$

$$I_{D1} := (U_{GSX} - U_{TO}) \cdot \frac{(U_{GSX} - U_{TO}) + \sqrt{(U_{GSX} - U_{TO})^2 + 4 \cdot I_{DX} \cdot R_4 \cdot (U_{R2} - U_{TO})}}{2 \cdot I_{DX} \cdot R_4^2} + \frac{U_{R2} - U_{TO}}{R_4} \qquad I_{D1} = 2.255 \times 10^{-3} A$$

$$I_{D2} := (U_{GSX} - U_{TO}) \cdot \frac{(U_{GSX} - U_{TO}) - \sqrt{(U_{GSX} - U_{TO})^2 + 4 \cdot I_{DX} \cdot R_4 \cdot (U_{R2} - U_{TO})}}{2 \cdot I_{DX} \cdot R_4^2} + \frac{U_{R2} - U_{TO}}{R_4} \qquad I_{D2} = 1.439 \times 10^{-3} A \quad (\text{Richtige Lösung})$$

$I_D := I_{D2}$

$$U_{GS} := U_{TO} + (U_{GSX} - U_{TO}) \cdot \sqrt{\frac{I_D}{I_{DX}}} \qquad U_{GS} = 2.597V$$

$$U_{DS} := U_{DD} - I_D \cdot (R_3 + R_4) \qquad U_{DS} = 11.62V$$


Beispiel 5-12: Analyse des Arbeitspunktes beim IGFET mit U_p und I_{DSS} . Dieselbe Aufgabe wie Beispiel 5-11, jedoch soll mit der bereits bekannten Arbeitspunktgleichung für JFET gearbeitet werden.

Lösung:

Zuerst wird die $I_D(U_{GS})$ -Kennlinie um $-U_{TO}$ nach links verschoben. Nun definiert man U_p als $-U_{TO}$ und ein fiktives I_{DSS} wird nach (5.1) berechnet.

$$U_p = -U_{TO} = -1.8V$$
 
$$I_{DSS} = \frac{I_{DX}}{\left(1 - \frac{U_{GSX}}{U_{TO}}\right)} = 7.347mA$$



Vorbereitende Zusammenhänge:

$$U_{R2} = \frac{U_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad U_{DD} = I_D (R_3 + R_4) + U_{DS}$$

Bild 5-46: Kennlinie und Umrechnung der Kenngrößen vom IGFET zum JFET in Beispiel 5-12.

Nun wird die am Gate aktive Spannung U_{R2} bestimmt. Für diese ist wegen des Vorzeichenwechsels von U_p auch U_{R2} negativ zu definieren.

$$U_{R2} = \frac{-U_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{-24 \cdot 12.8M}{40.5M + 12.8M} = -5.764V$$

Nun kann I_D über die Arbeitspunktformel (5.25) bestimmt werden. Es wird I_{D1} verwendet, weil nur dieser Wert die Maschengleichung für U_{CC} erfüllt.

$$U_{R2} = -5.764V \quad U_p = -1.8V \quad I_{DSS} = 7.347 \times 10^{-3} A$$

$$I_{D1} := \frac{U_p^2 - 2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot (U_{R2} - U_p) + U_p \cdot \sqrt{U_p^2 - 4 \cdot I_{DSS} \cdot R_4 \cdot (U_{R2} - U_p)}}{2 \cdot I_{DSS} \cdot R_4^2} \quad I_{D1} = 1.439 \times 10^{-3} A$$

$$I_{D2} := \frac{U_p^2 - 2 \cdot R_4 \cdot I_{DSS} \cdot (U_{R2} - U_p) - U_p \cdot \sqrt{U_p^2 - 4 \cdot R_4 \cdot I_{DSS} \cdot (U_{R2} - U_p)}}{2 \cdot R_4^2 \cdot I_{DSS}} \quad I_{D2} = 2.255 \times 10^{-3} A$$

$$I_D := I_{D1}$$

$$U_{DS} := U_{DD} - I_D \cdot (R_3 + R_4) \quad U_{DS} = 11.62V$$

$$U_{GS} := -U_{R2} - I_D \cdot R_4 \quad U_{GS} = 2.597V$$

5.7.5 AC-Dimensionierung bei Schaltungen mit IGFET

Die Wechselstromdimensionierung erfolgt genau gleich wie bei JFET Schaltungen. Aus diesem Grund wird auf die entsprechenden Kapitel und die weiterführenden Beispiele verwiesen.

5.8 Weiterführende Beispiele

Beispiel 5-13: Analyse des Arbeitspunktes beim IGFET mit U_p und I_{DSS} .

Zu bestimmen sind

- Alle Widerstände
- V_u im mittleren Frequenzbereich.

 


Bild 5-47: Schaltbild zum Beispiel 5-13.

Lösung:

Zuerst werden die DC- und H-Parameter für den Transistor T2 aus dem Datenblatt gelesen:

BC108C bei $I_C=4\text{mA}$ und $U_{CE}=5\text{V}$:

$$h_E = \begin{pmatrix} 5.5\text{k}\Omega & 1.5 \cdot 10^{-4} \\ 620 & 100\mu\text{S} \end{pmatrix} \quad U_{BE} = 0.64\text{V} \quad H_{FE} = 560$$

Vorgaben:

$$U_{DD} := 24V \quad I_{DSSmin} := 30mA \quad I_{DSSmax} := 40mA \quad U_{Pmin} := -5V \quad U_{Pmax} := -7V$$

$$I_D := 1mA \quad \Delta I_D := 0.1mA \quad r_{DS} := 10k\Omega \quad U_{DS} := 5V$$

$$U_{CE} := 5V \quad I_Q := 1\mu A \quad R_L := 6k\Omega \quad r'_{1S} := 100M\Omega \quad I_C := 4mA$$

Aus dem Datenblatt BC108C bei $I_C=4mA$, $U_{CE}=5V$:

$$h_{11e} := 5.5k\Omega \quad h_{12e} := 1.5 \cdot 10^{-4} \quad h_{21e} := 620 \quad h_{22e} := 100\mu S$$

$$U_{BE} := 0.64V \quad H_{FE} := 560$$

Berechnungen FET-Stufe:

$$I_{Dmin} := I_D - \Delta I_D \quad I_{Dmin} = 9 \times 10^{-4} A$$

$$I_{Dmax} := I_D + \Delta I_D \quad I_{Dmax} = 1.1 \times 10^{-3} A$$

$$R_6 := \frac{|U_{Pmax}| \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}}\right) - |U_{Pmin}| \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmin}}{I_{DSSmin}}}\right)}{|I_{Dmax}| - |I_{Dmin}|} \quad R_6 = 8.526 \times 10^3 \Omega$$

$$U_{GS} := U_{Pmax} \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_{Dmax}}{I_{DSSmax}}}\right) \quad U_{GS} = -5.839V$$

$$U_{R5} := U_{GS} + I_{Dmax} \cdot R_6 \quad U_{R5} = 3.539V$$

$$R_1 := \frac{U_{DD} - U_{R5}}{I_Q} \quad R_1 = 2.046 \times 10^7 \Omega$$

$$R_5 := \frac{U_{R5}}{I_Q} \quad R_5 = 3.539 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{1R5} := \frac{R_1 \cdot R_5}{R_1 + R_5} \quad R_{1R5} = 3.017 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{4min} := r'_{1S} - R_{1R5} \quad R_{4min} = 9.698 \times 10^7 \Omega$$

$$R_4 := 100M\Omega \quad (\text{Wahl})$$

$$R_2 := \frac{U_{DD} - U_{DS} - I_{Dmax} \cdot R_6}{I_{Dmax} + \frac{I_C}{H_{FE}}} \quad R_2 = 8.69 \times 10^3 \Omega$$

Die Dimensionierung der Bipolarstufe erfolgt auf der bereits definierten Spannung U_{BT2} :

Berechnungen Bipolar-Stufe:

$$U_{BT2} := I_{Dmax} \cdot R_6 + U_{DS}$$

$$U_{BT2} = 14.379V$$

$$R_7 := \frac{U_{BT2} - U_{BE}}{I_C \cdot \left(1 + \frac{1}{H_{FE}}\right)}$$

$$R_7 = 3.429 \times 10^3 \Omega$$

$$R_3 := \frac{U_{DD} - U_{CE} - I_C \cdot \left(1 + \frac{1}{H_{FE}}\right) \cdot R_7}{I_C}$$

$$R_3 = 1.315 \times 10^3 \Omega$$

Spannungsverstärkungen:

$$R'_{LT2} := \frac{R_L \cdot R_3}{R_L + R_3}$$

$$R'_{LT2} = 1.079 \times 10^3 \Omega$$

$$\det H_e := h_{11e} \cdot h_{22e} - h_{12e} \cdot h_{21e}$$

$$\det H_e = 0.457$$

$$r_{1E} := \frac{h_{11e} + \det H_e \cdot R'_{LT2}}{1 + h_{22e} \cdot R'_{LT2}}$$

$$r_{1E} = 5.409 \times 10^3 \Omega$$

$$R'_{LT1} := \frac{R_2 \cdot r_{1E}}{R_2 + r_{1E}} \quad (\text{Last für Transistor T1})$$

$$R'_{LT1} = 3.334 \times 10^3 \Omega$$

$$y_{21S} := \frac{2}{|U_{pmax}|} \cdot \sqrt{I_{Dmax} \cdot I_{DSSmax}}$$

$$y_{21S} = 1.895 \times 10^{-3} S$$

$$v_{UT1} := \frac{-y_{21S} \cdot I_{DS} \cdot R'_{LT1}}{R'_{LT1} + I_{DS}}$$

$$v_{UT1} = -4.739$$

$$v_{UT2} := \frac{-h_{21e} \cdot R'_{LT2}}{h_{11e} + \det H_e \cdot R'_{LT2}}$$

$$v_{UT2} = -111.609$$

$$v_{Utot} := v_{UT1} \cdot v_{UT2}$$

$$v_{Utot} = 528.897$$

Beispiel 5-14: Regelverstärker mit J-FET.

Gesucht: V_{US} bei $U_R=0V$ und $U_R=2V$ im mittleren Frequenzbereich der Schaltung nach Bild 5-48.

 


Bild 5-48: Schaltbild zum Beispiel 5-14.

Lösung:

Der Arbeitspunkt wird direkt mit (5.3) bestimmt. T_2 wird im ohmschen Bereich betrieben. Relevant sind die $r_{DS\Omega}$ von T_2 bei $U_R=0V$ und $U_R=2V$. Die Zusammenschaltung R_3, C_2 und $r_{DS\Omega_{0V}}, r_{DS\Omega_{2V}}$ ergeben eine Impedanz, die für R_S in (5.47) eingesetzt wird. Da eine Untersuchung im mittleren Frequenzbereich verlangt ist, können alle Kondensatoren als Kurzschlüsse betrachtet werden. Es entfällt in diesem Fall eine komplexe Rechnung.

Zur Bestimmung des Arbeitspunktes wird (5.3) benutzt. Die noch unbekannte Grösse U_{GS} kann mit $I_D R_3$ eingesetzt werden. Man erhält eine quadratische Gleichung mit zwei Resultaten. Nur das erste Resultat ist technisch möglich (Der zweite Wert ergibt ein $U_{GS} < U_p$).

Ansatz:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2 = I_{DSS} \left(1 - \frac{I_D R_3}{U_P} \right)^2 = I_{DSS} \left(1 - 2 \frac{-I_D R_3}{U_P} + \frac{I_D^2 R_3^2}{U_P^2} \right)$$

$$0 = I_{DSS} + 2 \frac{I_D I_{DSS} R_3}{U_P} - I_D + \frac{I_D^2 I_{DSS} R_3^2}{U_P^2}$$

$$0 = U_P^2 I_{DSS} + 2 I_D I_{DSS} R_3 U_P - I_D U_P^2 + I_D^2 I_{DSS} R_3^2 = U_P^2 I_{DSS} + I_D U_P (2 I_{DSS} R_3 - U_P) + I_D^2 I_{DSS} R_3^2$$

$$\rightarrow I_D = \begin{pmatrix} 0.00592237 \\ 0.0225028 \end{pmatrix} mA$$

Die gesamte Rechnung wird mit MathCad:

Vorgaben:

$$I_{DSS1} := 25mA \quad U_{PT1} := -5V$$

$$I_{DSS2} := -15mA \quad U_{PT2} := 3V$$

$$R_2 := 1.8k\Omega \quad R_3 := 433\Omega$$

Arbeitspunkt bestimmen:

$$v := \begin{bmatrix} U_{PT1}^2 \cdot I_{DSS1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ U_{PT1} \cdot (2 \cdot I_{DSS1} \cdot R_3 - U_{PT1}) \cdot \frac{A}{\sqrt{2}} \\ I_{DSS1} \cdot R_3^2 \cdot \frac{A^2}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$r := \text{nullstellen}(v) \cdot A$$

$$r = \begin{pmatrix} 5.9255 \times 10^{-3} \\ 0.0225 \end{pmatrix} A$$

r

$$I_D := r_1$$

$$I_D = 0.0225A$$

(1. Lösung wählen)

rDSΩ bestimmen:

$$U_{GS} := 0V$$

$$r_{DS\Omega 0V} := \frac{-U_{PT2}}{2 \cdot I_{DSS2} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{PT2}} \right)}$$

$$r_{DS\Omega 0V} = 100\Omega$$

$$U_{GS} := 2V$$

$$r_{DS\Omega 2V} := \frac{-U_{PT2}}{2 \cdot I_{DSS2} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{PT2}} \right)}$$

$$r_{DS\Omega 2V} = 300\Omega$$

$$R_{S0V} := \frac{R_3 \cdot r_{DS\Omega 0V}}{R_3 + r_{DS\Omega 0V}}$$

$$R_{S0V} = 81.2383\Omega$$

$$R_{S2V} := \frac{R_3 \cdot r_{DS\Omega 2V}}{R_3 + r_{DS\Omega 2V}}$$

$$R_{S2V} = 177.2169\Omega$$

Steilheit im Arbeitspunkt:

$$y_{21ST1} := I_{DSS1} \cdot \left[\frac{-2 \cdot \left(\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS1}}} \right)}{U_{PT1}} \right]$$

$$y_{21ST1} = 9.4874 \times 10^{-3} S$$

Verstärkungen:

$$R_L := R_2$$

$$v_{US0V} := \frac{-y_{21ST1} \cdot R_L}{1 + y_{21ST1} \cdot R_{S0V}}$$

$$v_{US0V} = -9.6442$$

$$v_{US2V} := \frac{-y_{21ST1} \cdot R_L}{1 + y_{21ST1} \cdot R_{S2V}}$$

$$v_{US2V} = -6.369$$

 


Bild 5-49: RS0V,RS2V bilden sich aus der Parallelschaltung von R3 und dem rDS des FET.

5.9 Literaturverzeichnis

- [GRA71] Operational Amplifiers, Jerald Graeme/ Gene Tobey, McGraw-Hill 1971, ISBN 07-064917-0
- [HOE85] SPICE- Analyseprogramm für elektronische Schaltungen, E. Hofer/ H. Nielinger, Springer Verlag 1985, ISBN 3-540-15160-5
- [KRU-ME98] Skript Mikroelektronik I, Kapitel Bipolartransistoren, Gerhard Krucker, 1998.
- [TEX77] Das FET Kochbuch, Texas Instruments Deutschland 1977, ISBN 3-88078-001-3
- [THO76] Bauelemente der Halbleiterelektronik, H.Tholl, Verlag Teubner 1976, ISBN 3-519-06418-9
- [TOB71] Operational Amplifiers, J. Graeme/ G. Tobey/ L. Huelsman, Mc Graw-Hill 1971, ISBN 07-064917-0

5.10 Datenblätter

5.10.1 BF245

DISCRETE SEMICONDUCTORS

DATA SHEET

BF245A; BF245B; BF245C N-channel silicon field-effect transistors

Product specification
Supersedes data of April 1995
File under Discrete Semiconductors, SC07

1996 Jul 30

Philips
Semiconductors



PHILIPS

N-channel silicon field-effect transistors BF245A; BF245B; BF245C

FEATURES

- Interchangeability of drain and source connections
- Frequencies up to 700 MHz.

APPLICATIONS

- LF, HF and DC amplifiers.

DESCRIPTION

General purpose N-channel symmetrical junction field-effect transistors in a plastic TO-92 variant package.

CAUTION

The device is supplied in an antistatic package. The gate-source input must be protected against static discharge during transport or handling.

PINNING

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	d	drain
2	s	source
3	g	gate

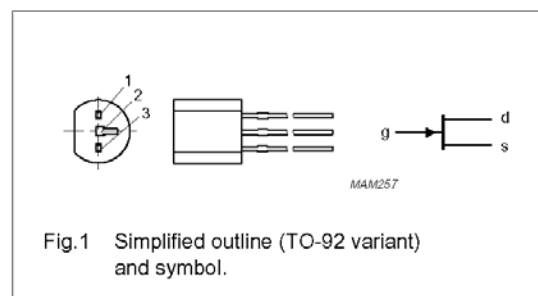


Fig. 1 Simplified outline (TO-92 variant) and symbol.

QUICK REFERENCE DATA

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
V_{DS}	drain-source voltage		–	–	± 30	V
V_{GSoff}	gate-source cut-off voltage	$I_D = 10 \text{ nA}; V_{DS} = 15 \text{ V}$	–0.25	–	–8	V
V_{GS0}	gate-source voltage	open drain	–	–	–30	V
I_{DSS}	drain current	$V_{DS} = 15 \text{ V}; V_{GS} = 0$				
	BF245A		2	–	6.5	mA
	BF245B		6	–	15	mA
	BF245C		12	–	25	mA
P_{tot}	total power dissipation	$T_{amb} = 75 \text{ }^\circ\text{C}$	–	–	300	mW
$ y_{fs} $	forward transfer admittance	$V_{DS} = 15 \text{ V}; V_{GS} = 0;$ $f = 1 \text{ kHz}; T_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	3	–	6.5	mS
C_{rs}	reverse transfer capacitance	$V_{DS} = 20 \text{ V}; V_{GS} = -1 \text{ V};$ $f = 1 \text{ MHz}; T_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	–	1.1	–	pF

N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

LIMITING VALUES

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{DS}	drain-source voltage		–	± 30	V
V_{GDO}	gate-drain voltage	open source	–	–30	V
V_{GSO}	gate-source voltage	open drain	–	–30	V
I_D	drain current		–	25	mA
I_G	gate current		–	10	mA
P_{tot}	total power dissipation	up to $T_{amb} = 75\text{ }^\circ\text{C}$;	–	300	mW
		up to $T_{amb} = 90\text{ }^\circ\text{C}$; note 1	–	300	mW
T_{stg}	storage temperature		–65	+150	$^\circ\text{C}$
T_j	operating junction temperature		–	150	$^\circ\text{C}$

Note

1. Device mounted on a printed-circuit board, minimum lead length 3 mm, mounting pad for drain lead minimum 10 mm \times 10 mm.

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	VALUE	UNIT
$R_{th(j-a)}$	thermal resistance from junction to ambient	in free air	250	K/W
	thermal resistance from junction to ambient		200	K/W

STATIC CHARACTERISTICS

$T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$; unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
$V_{(BR)GSS}$	gate-source breakdown voltage	$I_G = -1\text{ }\mu\text{A}$; $V_{DS} = 0$	–30	–	V
V_{GSoff}	gate-source cut-off voltage	$I_D = 10\text{ nA}$; $V_{DS} = 15\text{ V}$	–0.25	–8.0	V
V_{GS}	gate-source voltage	$I_D = 200\text{ }\mu\text{A}$; $V_{DS} = 15\text{ V}$	–0.4	–2.2	V
	BF245A		–1.6	–3.8	V
	BF245C		–3.2	–7.5	V
I_{DSS}	drain current	$V_{DS} = 15\text{ V}$; $V_{GS} = 0$; note 1	2	6.5	mA
	BF245A		6	15	mA
	BF245C		12	25	mA
I_{GSS}	gate cut-off current	$V_{GS} = -20\text{ V}$; $V_{DS} = 0$	–	–5	nA
		$V_{GS} = -20\text{ V}$; $V_{DS} = 0$; $T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$	–	–0.5	μA

Note

1. Measured under pulse conditions: $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$; $\delta \leq 0.02$.



N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

DYNAMIC CHARACTERISTICS





Common source; $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$; unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
C_{is}	input capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}; V_{GS} = -1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	–	4	–	pF
C_{rs}	reverse transfer capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}; V_{GS} = -1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	–	1.1	–	pF
C_{os}	output capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}; V_{GS} = -1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	–	1.6	–	pF
g_{is}	input conductance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	–	250	–	μS
g_{os}	output conductance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	–	40	–	μS
$ y_{fs} $	forward transfer admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 1\text{ kHz}$	3	–	6.5	mS
		$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	–	6	–	mS
$ y_{rs} $	reverse transfer admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	–	1.4	–	mS
$ y_{os} $	output admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 1\text{ kHz}$	–	25	–	μS
f_{gfs}	cut-off frequency	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; g_{fs} = 0.7$ of its value at 1 kHz	–	700	–	MHz
F	noise figure	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 100\text{ MHz}; R_G = 1\text{ k}\Omega$ (common source); input tuned to minimum noise	–	1.5	–	dB

  





N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

    





N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

    





N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

    



N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

    

N-channel silicon field-effect transistors


BF245A; BF245B; BF245C

  

5.10.2 MPF102

MPF102

Thermal Clad is a trademark of the Bergquist Company.

ON Semiconductor and  are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. "Typical" parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SCILLC and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that SCILLC was negligent regarding the design or manufacture of the part. SCILLC is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

Literature Fulfillment:

Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303-675-2175 or 800-344-3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303-675-2176 or 800-344-3867 Toll Free USA/Canada
Email: ONlit@hibbertco.com

N. American Technical Support: 800-282-9855 Toll Free USA/Canada

JAPAN: ON Semiconductor, Japan Customer Focus Center
4-32-1 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 141-0031
Phone: 81-3-5740-2700
Email: r14525@onsemi.com

ON Semiconductor Website: <http://onsemi.com>

For additional information, please contact your local Sales Representative.

MPF102/D

ON Semiconductor™





JFET VHF Amplifier N-Channel – Depletion

MPF102

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Drain–Source Voltage	V_{DS}	25	Vdc
Drain–Gate Voltage	V_{DG}	25	Vdc
Gate–Source Voltage	V_{GS}	–25	Vdc
Gate Current	I_G	10	mAdc
Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	350 2.8	mW mW/°C
Junction Temperature Range	T_J	125	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	–65 to +150	°C

  

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Gate–Source Breakdown Voltage ($I_G = -10 \mu\text{Adc}$, $V_{DS} = 0$)	$V_{(BR)GSS}$	–25	–	Vdc
Gate Reverse Current ($V_{GS} = -15 \text{Vdc}$, $V_{DS} = 0$) ($V_{GS} = -15 \text{Vdc}$, $V_{DS} = 0$, $T_A = 100^\circ\text{C}$)	I_{GSS}	–	–2.0 –2.0	nAdc μAdc
Gate–Source Cutoff Voltage ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $I_D = 2.0 \text{nAdc}$)	$V_{GS(off)}$	–	–8.0	Vdc
Gate–Source Voltage ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $I_D = 0.2 \text{mAdc}$)	V_{GS}	–0.5	–7.5	Vdc

ON CHARACTERISTICS

Zero–Gate–Voltage Drain Current ⁽¹⁾ ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0 \text{Vdc}$)	I_{DSS}	2.0	20	mAdc
--	-----------	-----	----	------

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

Forward Transfer Admittance ⁽¹⁾ ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0 \text{kHz}$) ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 100 \text{MHz}$)	$ y_{fs} $	2000 1600	7500 –	μmhos
Input Admittance ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 100 \text{MHz}$)	$\text{Re}(y_{is})$	–	800	μmhos
Output Conductance ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 100 \text{MHz}$)	$\text{Re}(y_{os})$	–	200	μmhos
Input Capacitance ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0 \text{MHz}$)	C_{iss}	–	7.0	pF
Reverse Transfer Capacitance ($V_{DS} = 15 \text{Vdc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0 \text{MHz}$)	C_{rss}	–	3.0	pF

1. Pulse Test; Pulse Width $\leq 630 \text{ms}$, Duty Cycle $\leq 10\%$.

MPF102

COMMON SOURCE CHARACTERISTICS
ADMITTANCE PARAMETERS
 (V_{DS} = 15 Vdc, T_{channel} = 25°C)

 


Figure 1. Input Admittance (y_{1s})

 


Figure 2. Reverse Transfer Admittance (y_{rs})

 


Figure 3. Forward Transadmittance (y_{fs})

 


Figure 4. Output Admittance (y_{os})

MPF102

COMMON GATE CHARACTERISTICS
ADMITTANCE PARAMETERS
 (VDG = 15 Vdc, Tchannel = 25°C)

 


Figure 9. Input Admittance (y_{ig})

 


Figure 10. Reverse Transfer Admittance (y_{rg})

 


Figure 11. Forward Transfer Admittance (y_{fg})

 


Figure 12. Output Admittance (y_{og})

5.10.3 2N5114, 2N5115, 2N5116



TECHNICAL DATA

P-CHANNEL J-FET
Qualified per MIL-PRF-19500/476

Devices

2N5114	2N5115	2N5116
---------------	---------------	---------------


Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_C = +25°C unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	All Devices	Unit
Gate-Source Voltage ⁽¹⁾	V _{GS}	30	Vdc
Drain-Source Voltage ⁽¹⁾	V _{DS}	30	Vdc
Drain-Gate Voltage	V _{DG}	30	Vdc
Gate Current	I _G	50	mAdc
Power Dissipation T _A = +25°C ⁽²⁾	P _T	0.500	W
Storage Temperature Range	T _{stg}	-65 to +200	°C

 - (1) Symmetrical geometry allows operation of those units with source/drain leads interchanged.
(2) Derate linearly 3.0 mW/°C for T_A > 25°C.



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_C = +25°C unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Units
Gate-Source Breakdown Voltage V _{DS} = 0, I _G = 1.0 μAdc	V _{(BR)GSS}	30		Vdc
Drain-Source "On" State Voltage V _{GS} = 0 Vdc, I _D = -15 mAdc V _{GS} = 0 Vdc, I _D = -7.0 mAdc V _{GS} = 0 Vdc, I _D = -3.0 mAdc	V _{DS(on)}		1.3 0.8 0.6	Vdc
Gate Reverse Current V _{DS} = 0, V _{GS} = 20 Vdc	I _{GSS}		500	pAdc
Drain Current Cutoff V _{GS} = 12 Vdc, V _{DS} = -15 Vdc V _{GS} = 7.0 Vdc, V _{DS} = -15 Vdc V _{GS} = 5.0 Vdc, V _{DS} = -15 Vdc	I _{D(off)}		-500 -500 -500	pAdc pAdc pAdc

2N5114, 2N5115, 2N5116 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_c = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted) (con't)

Parameters / Test Conditions		Symbol	Min.	Max.	Units
Zero Gate Voltage Drain Current		I_{DSS}	-30 -15 -5.0	-90 -60 -25	mA _{dc}
$V_{GS} = 0, V_{DS} = -18 \text{ Vdc}$	2N5114				
$V_{GS} = 0, V_{DS} = -15 \text{ Vdc}$	2N5115				
$V_{GS} = 0, V_{DS} = -15 \text{ Vdc}$	2N5116				
Small-Signal Drain - Source "On" State Resistance		$r_{ds(on)}$		75 100 175	Ω
$V_{GS} = 0, I_D = -1.0 \text{ mA}_{dc}$	2N5114				
	2N5115				
	2N5116				
$V_{GS} = 0, I_D = 0; f = 1 \text{ kHz}$	2N5114				
	2N5115				
	2N5116				
Gate-Source Cutoff		$V_{GS(off)}$	5.0 3.0 1.0	10 6.0 4.0	V _{dc}
$V_{DS} = -15, I_D = 1.0 \text{ mA}_{dc}$	2N5114				
$V_{DS} = -15, I_D = 1.0 \text{ mA}_{dc}$	2N5115				
$V_{DS} = -15, I_D = 1.0 \text{ mA}_{dc}$	2N5116				
Small-Signal, Common-Source Short-Circuit Reverse Transfer Capacitance		C_{rss}		7.0	pF
$V_{GS} = 12 \text{ Vdc}, V_{DS} = 0$	2N5114				
$V_{GS} = 7.0 \text{ Vdc}, V_{DS} = 0$	2N5115				
$V_{GS} = 5.0 \text{ Vdc}, V_{DS} = 0$	2N5116				
Small-Signal, Common-Source Short-Circuit Input Capacitance		C_{iss}		25 27	pF
$V_{GS} = 0, V_{DS} = -15 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ MHz}$	2N5114, 2N5115 2N5116				
Turn-On Delay Time	2N5114 2N5115 2N5116	See Figure 2 of MIL-PRF- 19500/476	t_{don}	6 10 25	ηs
Rise Time	2N5114 2N5115 2N5116				
Turn-Off Delay Time	2N5114 2N5115 2N5116				
			t_{doff}	6 8 20	ηs

5.10.4 BS170



April 1995


BS170 / MMBF170
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

General Description

These N-Channel enhancement mode field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology. These products have been designed to minimize on-state resistance while provide rugged, reliable, and fast switching performance. They can be used in most applications requiring up to 500mA DC. These products are particularly suited for low voltage, low current applications such as small servo motor control, power MOSFET gate drivers, and other switching applications.

Features

 - High density cell design for low $R_{DS(ON)}$.
- Voltage controlled small signal switch.
- Rugged and reliable.
- High saturation current capability.



Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted


Symbol	Parameter	BS170	MMBF170	Units
V_{DS}	Drain-Source Voltage	60		V
V_{DGR}	Drain-Gate Voltage ($R_{GS} \leq 1M\Omega$)	60		V
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 20		V
I_D	Drain Current - Continuous	500	500	mA
	- Pulsed	1200	800	
P_D	Maximum Power Dissipation	830	300	mW
	Derate Above 25°C	6.6	2.4	mW/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	-55 to 150		$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/16" from Case for 10 Seconds	300		$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	BS170	MMBF170	Units
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	150	417	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)							
Symbol	Parameter	Conditions	Type	Min	Typ	Max	Units
OFF CHARACTERISTICS							
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 100\ \mu\text{A}$	All	60			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 25\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	All			0.5	μA
I_{GSSF}	Gate - Body Leakage, Forward	$V_{GS} = 15\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$	All			10	nA
ON CHARACTERISTICS (Note 1)							
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1\text{ mA}$	All	0.8	2.1	3	V
$R_{DS(on)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 200\text{ mA}$	All		1.2	5	Ω
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS} = 10\text{ V}, I_D = 200\text{ mA}$	BS170		320		mS
		$V_{DS} \geq 2 V_{DS(on)}, I_D = 200\text{ mA}$	MMBF170		320		
DYNAMIC CHARACTERISTICS							
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $f = 1.0\text{ MHz}$	All		24	40	pF
C_{oss}	Output Capacitance		All		17	30	pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance		All		7	10	pF
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 1)							
t_{on}	Turn-On Time	$V_{DD} = 25\text{ V}, I_D = 200\text{ mA},$ $V_{GS} = 10\text{ V}, R_{GEN} = 25\ \Omega$	BS170			10	ns
		$V_{DD} = 25\text{ V}, I_D = 500\text{ mA},$ $V_{GS} = 10\text{ V}, R_{GEN} = 50\ \Omega$	MMBF170			10	
t_{off}	Turn-Off Time	$V_{DD} = 25\text{ V}, I_D = 200\text{ mA},$ $V_{GS} = 10\text{ V}, R_{GEN} = 25\ \Omega$	BS170			10	ns
		$V_{DD} = 25\text{ V}, I_D = 500\text{ mA},$ $V_{GS} = 10\text{ V}, R_{GEN} = 50\ \Omega$	MMBF170			10	
Note: 1. Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\ \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2.0\%$.							

BS170 Rev. C / MMBF170 Rev. D

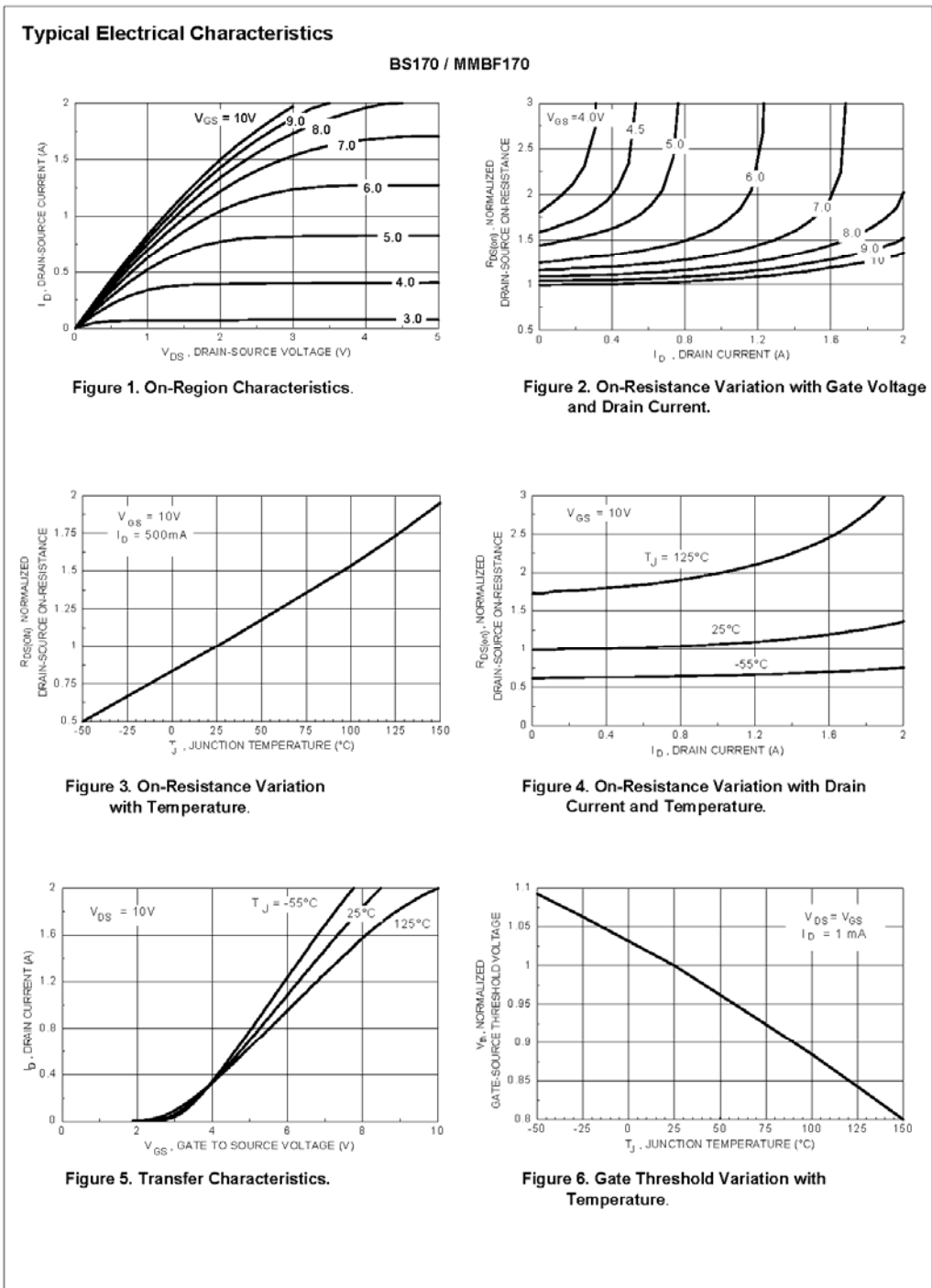

Typical Electrical Characteristics (continued)

BS170 / MMBF170

 


Figure 7. Breakdown Voltage Variation with Temperature.

 


Figure 8. Body Diode Forward Voltage Variation with Current and Temperature.

 


Figure 9. Capacitance Characteristics.

 


Figure 10. Gate Charge Characteristics.

 


Figure 11. Switching Test Circuit.

 


Figure 12. Switching Waveforms.

BS170 Rev. C / MMBF170 Rev. D

Typical Electrical Characteristics (continued)

 


Figure 13. BS170 Maximum Safe Operating Area.

 


Figure 14. MMBF170 Maximum Safe Operating Area.

 


Figure 15. TO-92, BS170 Transient Thermal Response Curve.

 


Figure 16. SOT-23, MMBF170 Transient Thermal Response Curve.

BS170 Rev. C / MMBF170 Rev. D